

# Arquitectura de Computadoras para Ingeniería


(Cód. 7526)  
1° Cuatrimestre 2016

Dra. Dana K. Urribarri  
DCIC - UNS

# Unidad de Control

- Provee las señales de control para la operación y coordinación de las componentes del procesador.
- El principal propósito de la Unidad de Control es decodificar las instrucciones y generar las señales que permitan realizar la operación deseada.
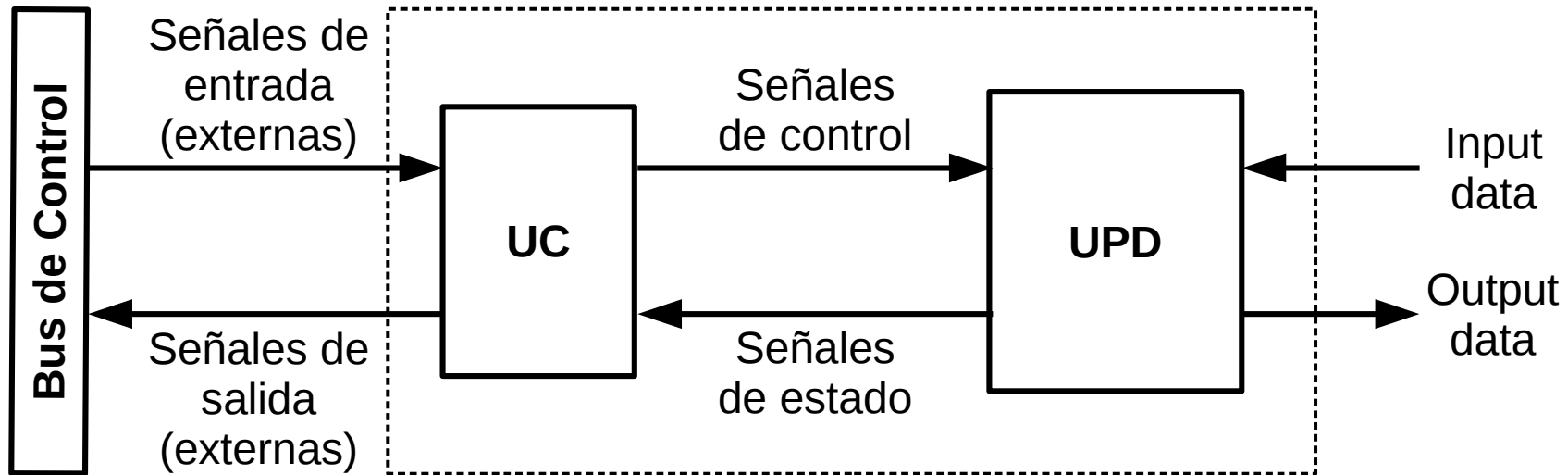
# Interacción entre la Unidad de Control y la Unidad de Procesamiento de Datos



- La Unidad de Control (UC) indica a la Unidad de Procesamiento de Datos (UPD) una secuencia de comandos.
- La UPD manipula los datos de acuerdo a lo indicado por la UC.

# Tareas de la UC

- 1) Traer la instrucción de memoria (FETCH)
- 2) Decodificar de la instrucción (DECODE)
- 3) Ejecutar la instrucción (EXECUTE)

Generar todas señales de control necesarias para indicarle a la UPD qué procesamiento aritmético-lógico debe realizar.

# Funciones de la UC


La UC cumple dos funciones importantes:

- Secuenciamiento de las instrucciones:
  - ¿Cómo se transfiere el control del procesador de una instrucción a otra?
- Interpretación de la instrucción:
  - ¿Cómo se activan las señales de control que hacen que la UPD ejecute la instrucción?

# Secuenciamiento de instrucciones
 
## Program Counter (PC)

- Dirección de la próxima instrucción a ejecutar.
- Si  $A$  debe leerse de memoria de a un word, entonces el PC se incrementa automáticamente en 1 cada vez que se obtiene un word.
- Cuando se termina de leer la instrucción  $A$ , el PC apunta al primer word de  $B$ .



# Secuenciamiento de instrucciones

## Branch (condicional o incondicional)

- Permite transferir el control entre instrucciones no consecutivas.
- Implícita o explícitamente especifican la dirección  $X$  de la siguiente instrucción.
- Modifican el PC

$$PC \leftarrow X$$

# Secuenciamiento de instrucciones

## Transferencia de control entre (sub)programas

- Llamada a subrutina

Transferencia temporaria del control de  $A$  a  $B$ , iniciado por  $A$

- Interrupción

Transferencia temporaria del control de  $A$  a  $B$ , iniciado por  $B$  o un dispositivo asociado a  $B$


En la pila del sistema se almacena:

- La dirección de retorno
- Posibles parámetros de  $A$  a  $B$
- Variables locales a  $B$



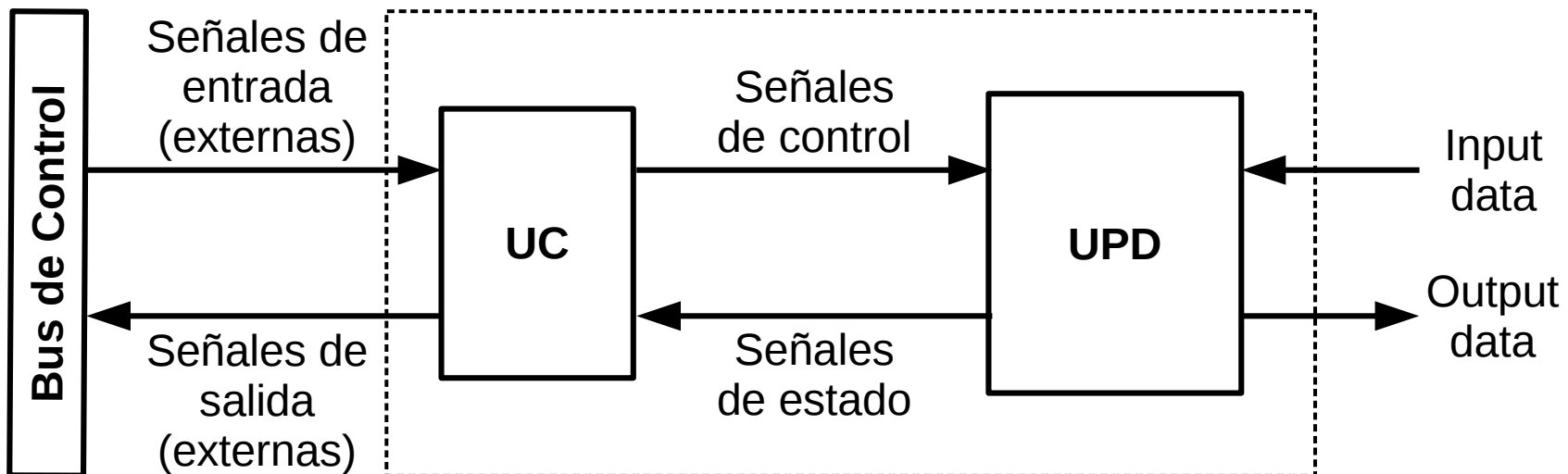
# Interpretación de la instrucción

- La UC interpreta la instrucción para determinar qué señales de control debe transmitir.
- Estas señales de control se transmiten a través de *líneas de control*.
- Se distinguen 4 grupos de señales de control:



# Interpretación de la instrucción

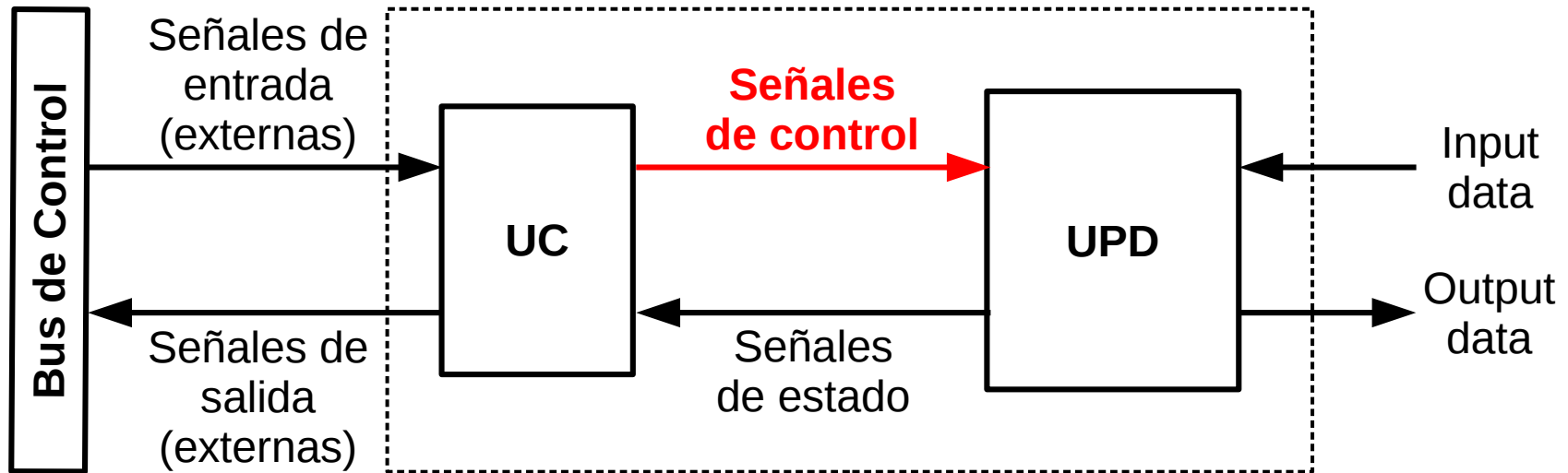


- Señales de control

Objetivo principal de la UC.

Señales que controlan la operación de la UPD

# Interpretación de la instrucción

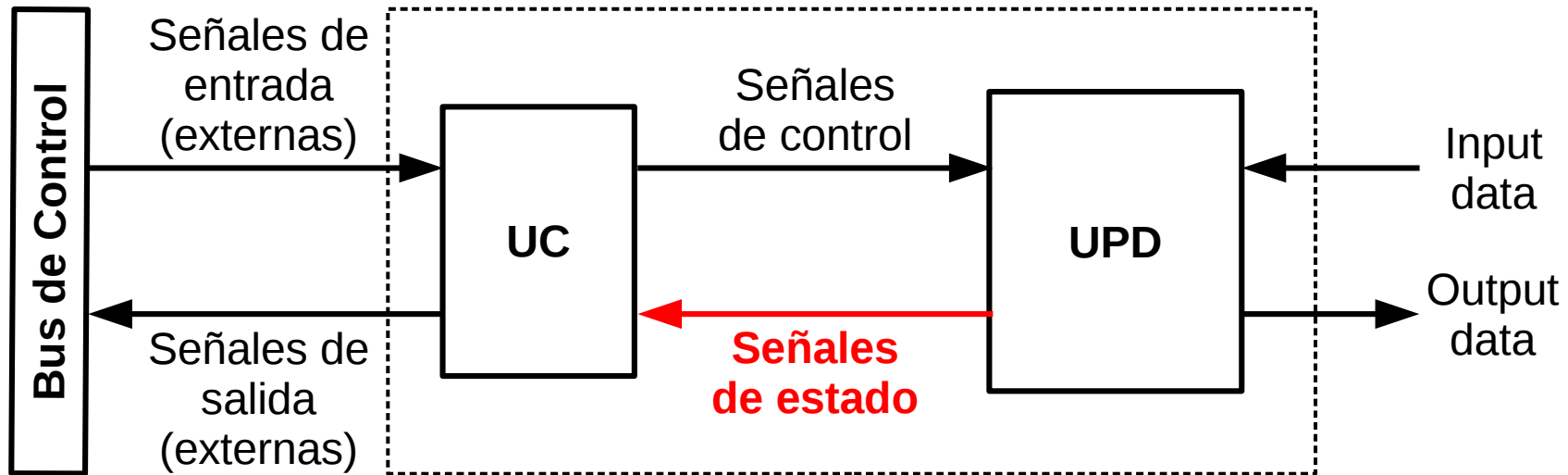


- Señales de estado

Permiten que la UC tome decisiones basadas en los datos.

Le permiten a la UPD indicar errores en el procesamiento de los datos (x ej. overflow).

# Interpretación de la instrucción

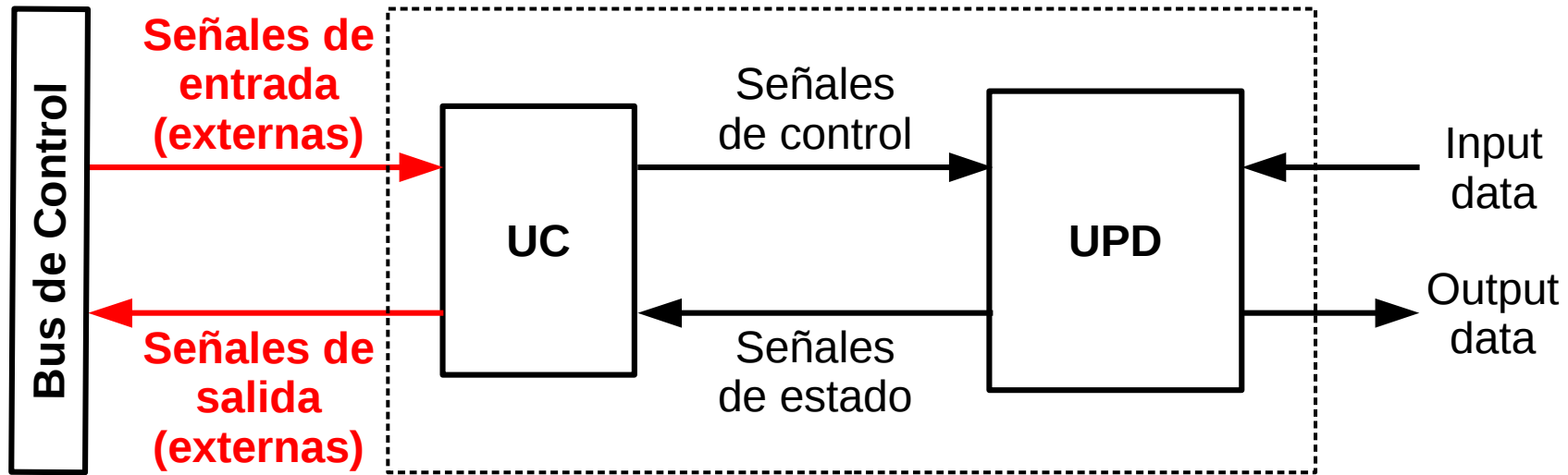

Las señales externas se usan para sincronizar con otros controladores.

- Señales de entrada (externas)

Señales que recibe la UC a través del bus de control (señales de *start*, *stop* y temporizado).

- Señales de salida (externas)

Incluye señales de control a la memoria y señales de control a los módulos de I/O



# Implementación de la Unidad de Control

# Implementación de la UC

La UC tiene típicamente dos partes:

- Una parte combinacional que carece de estado (por ej. para las decodificaciones, diseño único-ciclo)
- Otra parte secuencial para el secuenciamiento de las instrucciones y para el control principal de un diseño múltiple-ciclo.
  - ROM
  - PLA
  - Contador
  - Microprogramación

# Implementación de la UC

La UC tiene típicamente dos partes:

- Una parte combinacional que carece de estado (por ej. para las decodificaciones, diseño único-ciclo)
- Otra parte secuencial para el secuenciamiento de las instrucciones y para el control principal de un diseño múltiple-ciclo.
  - ROM
  - PLA
  - Contador
  - Microprogramación

**Control Cableado**

# Implementación de la UC

La UC tiene típicamente dos partes:

- Una parte combinacional que carece de estado (por ej. para las decodificaciones, diseño único-ciclo)
- Otra parte secuencial para el secuenciamiento de las instrucciones y para el control principal de un diseño múltiple-ciclo.
  - ROM
  - PLA
  - Contador
  - Microprogramación

**Control Microprogramado**



# Control cableado

# Ejemplo

- Tenemos una ALU de la cual nos interesan las siguientes operaciones:

| Control de la ALU | Función   |
|-------------------|-----------|
| 0000              | AND       |
| 0001              | OR        |
| 0010              | suma      |
| 0110              | resta     |
| 0111              | menor que |

# Ejemplo

- Las siguientes 4 instrucciones utilizan la ALU:


| Instrucción     | Operación  |
|-----------------|------------|
| R-type          | cualquiera |
| load            | suma       |
| store           | suma       |
| Branch on equal | resta      |

- R-type: Operaciones registro a registro, dos fuentes y uno destino. Tienen el siguiente formato:

| Opcode | $R_s$  | $R_T$  | $R_D$  | ... | Funct  |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | ... | 6 bits |

# UC Combinacional


- Procesador único-ciclo

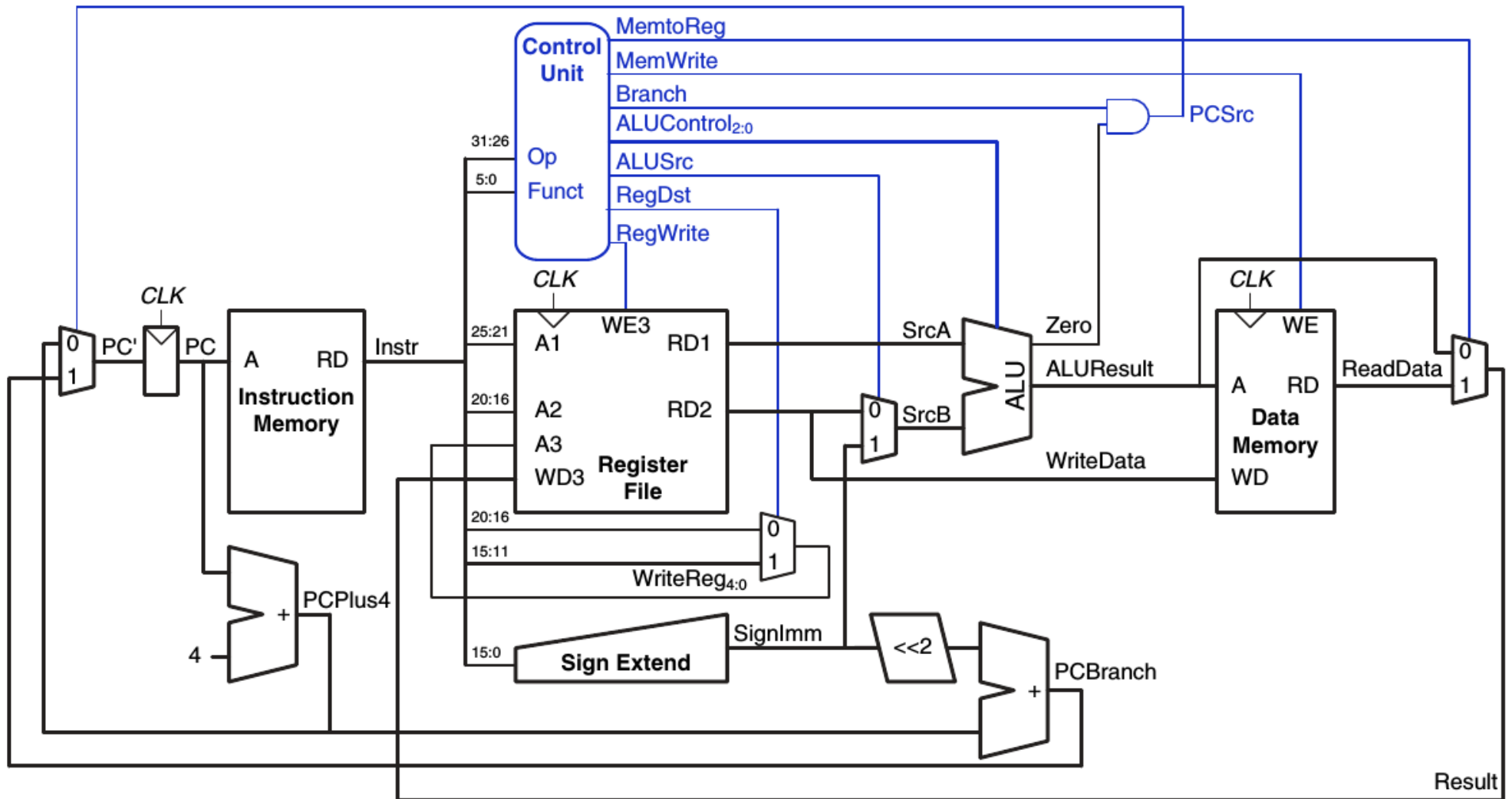

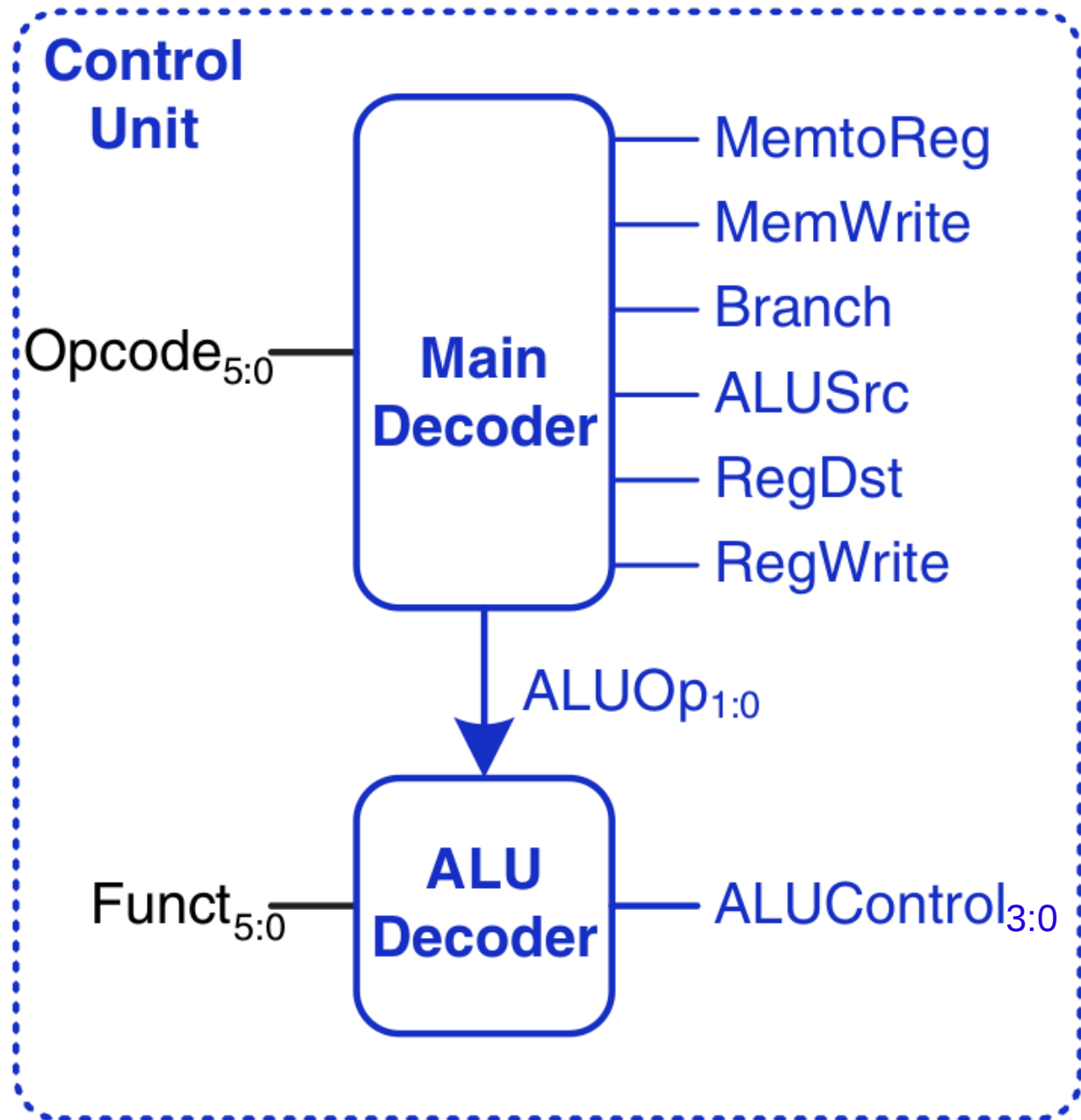
# UC Combinacional

- La UC computa las señales de control basándose en el *opcode* y en el campo *funct* de la instrucción.
- La mayoría de la información de control proviene del *opcode*
- Diseño simplificado. Dos bloques.

Estructura interna de la UC combinacional para el Procesador único-ciclo



# UC Combinacional

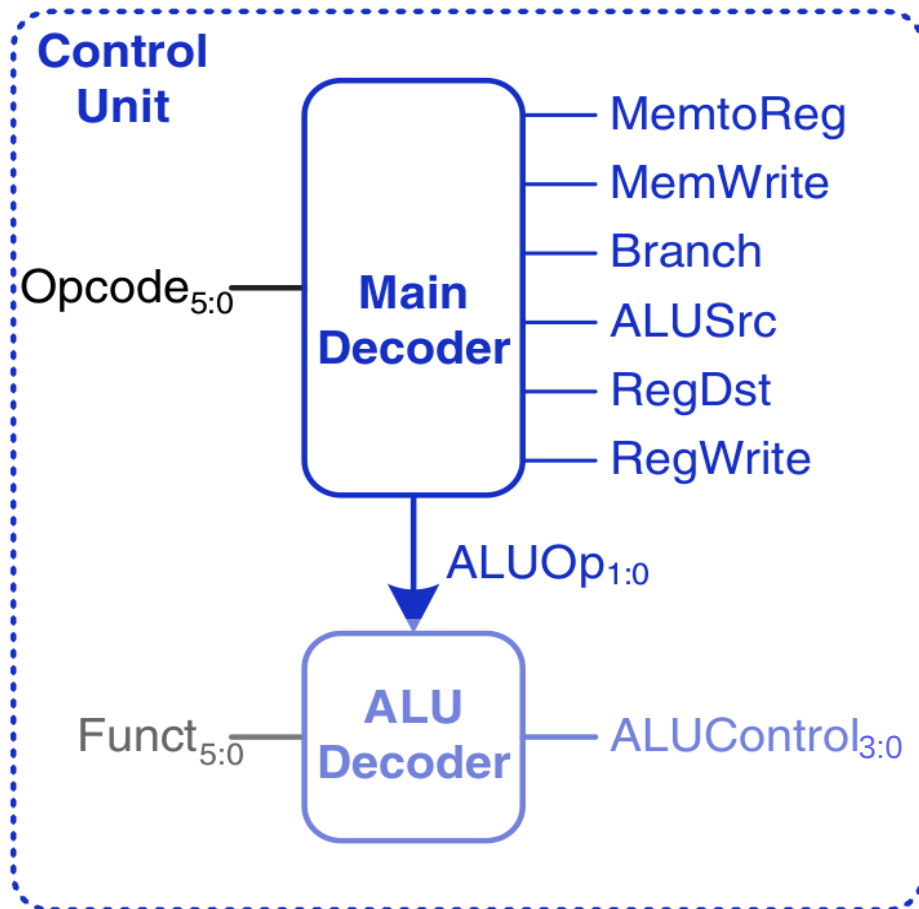

## Main decoder

Salidas a partir del opcode.

Incluye una señal de 2 bits *ALUOp* para el siguiente bloque.

| <code>ALUOp<sub>1:0</sub></code> | Significado              |
|----------------------------------|--------------------------|
| 00                               | suma                     |
| 01                               | resta                    |
| 10                               | mirar campo <i>funct</i> |
| 11                               | N/a                      |

# UC Combinacional

## Main Decoder: Tabla de verdad:


- Entradas: 6 bits del opcode de cada instrucción
- Salidas:
  - 6 señales de control
  - 2 bits de ALUOp

| Instrucción | Opcode | RegWrite | RegDst | ALUSrc | Branch | MemWrite | MemToReg | ALUOp |
|-------------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|-------|
| R-type      | 000000 | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10    |
| load        | 100011 | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00    |
| store       | 101011 | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X        | 00    |
| branch      | 000100 | 0        | X      | 0      | 1      | 0        | X        | 01    |




# UC Combinacional

## Main Decoder

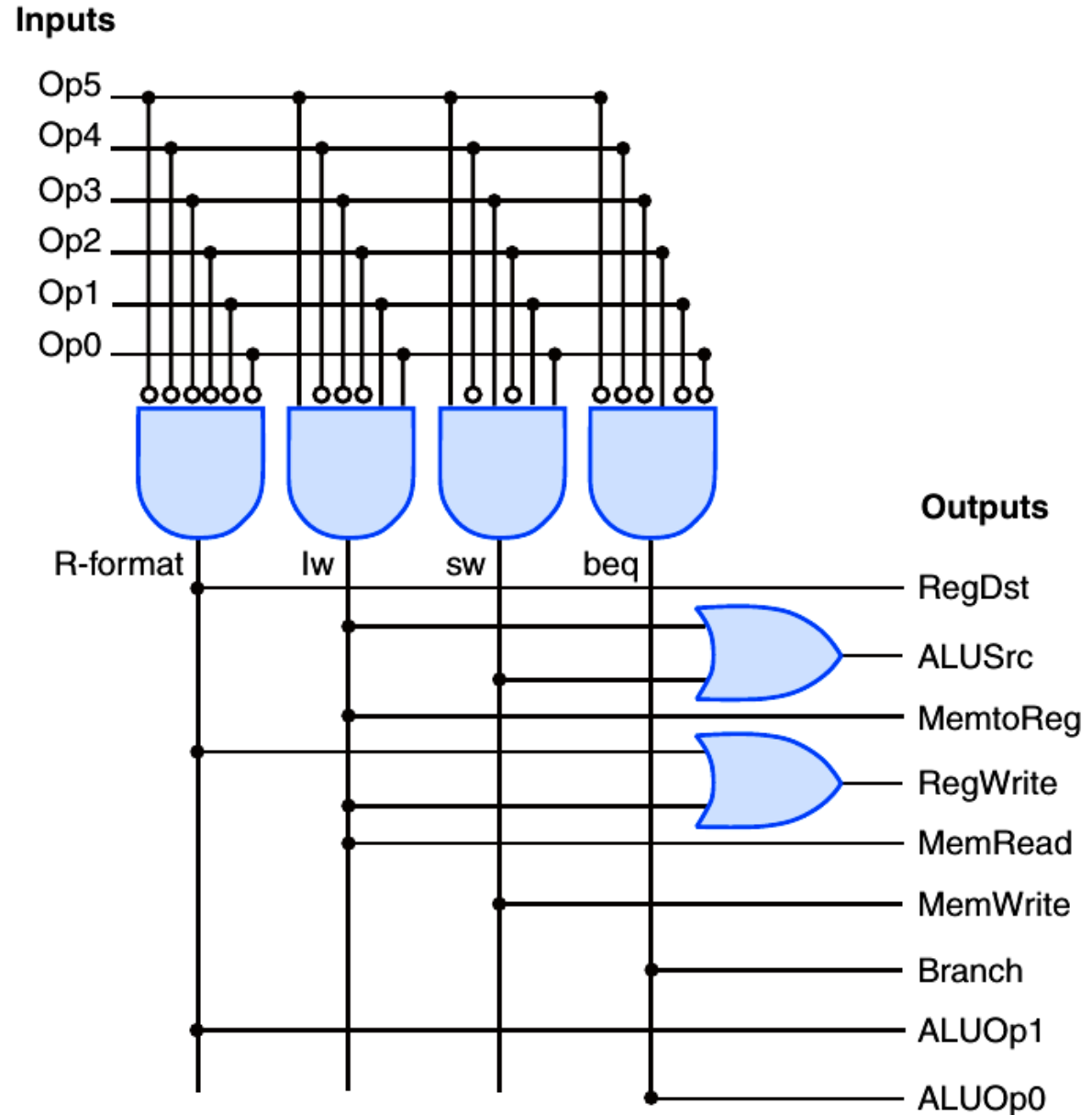

# UC Combinacional

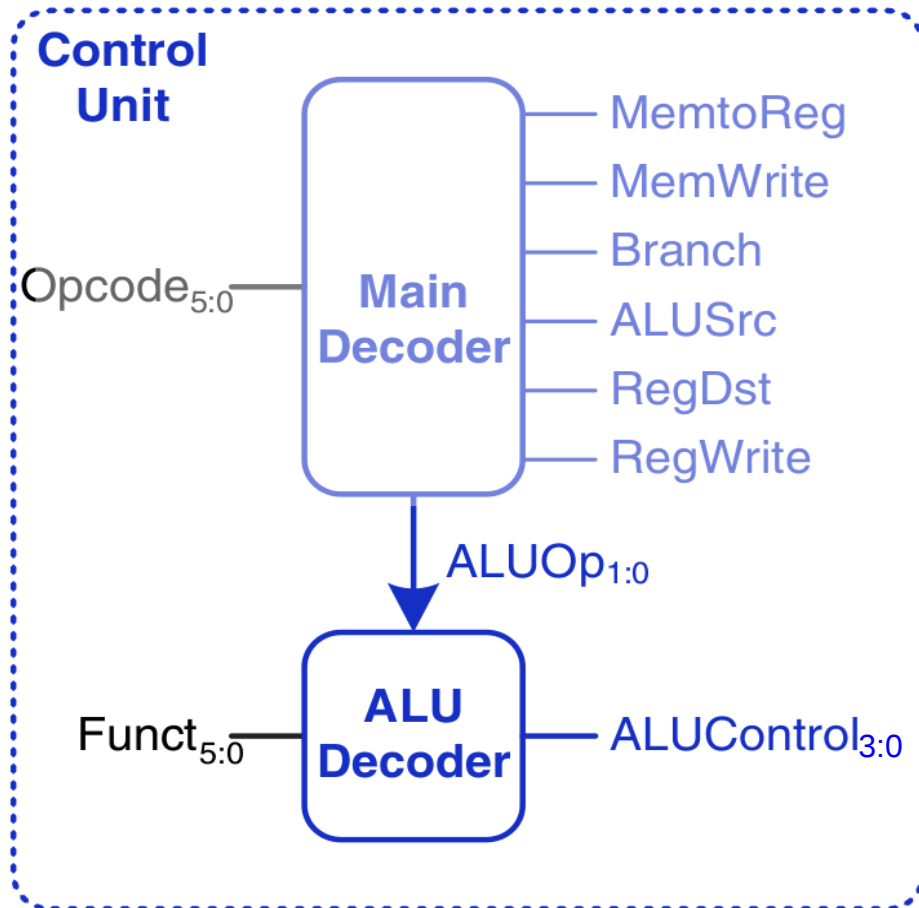

## *ALU Decoder*

A partir de la señal *ALUOp* y el campo *funct*, computa la operación de entrada a la ALU (*ALUControl*)


# UC Combinacional

## ALU Decoder: Tabla de verdad

| ALUOp  |        | Campo <i>Funct</i> |    |    |    |    |    | Operación |
|--------|--------|--------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| ALUOp1 | ALUOp0 | F5                 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |           |
| 0      | 0      | X                  | X  | X  | X  | X  | X  | 0010      |
| 0      | 1      | X                  | X  | X  | X  | X  | X  | 0110      |
| 1      | 0      | X                  | X  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0010      |
| 1      | X      | X                  | X  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0110      |
| 1      | 0      | X                  | X  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0000      |
| 1      | 0      | X                  | X  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0001      |
| 1      | X      | X                  | X  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0111      |


# UC Combinacional

## ALU Decoder

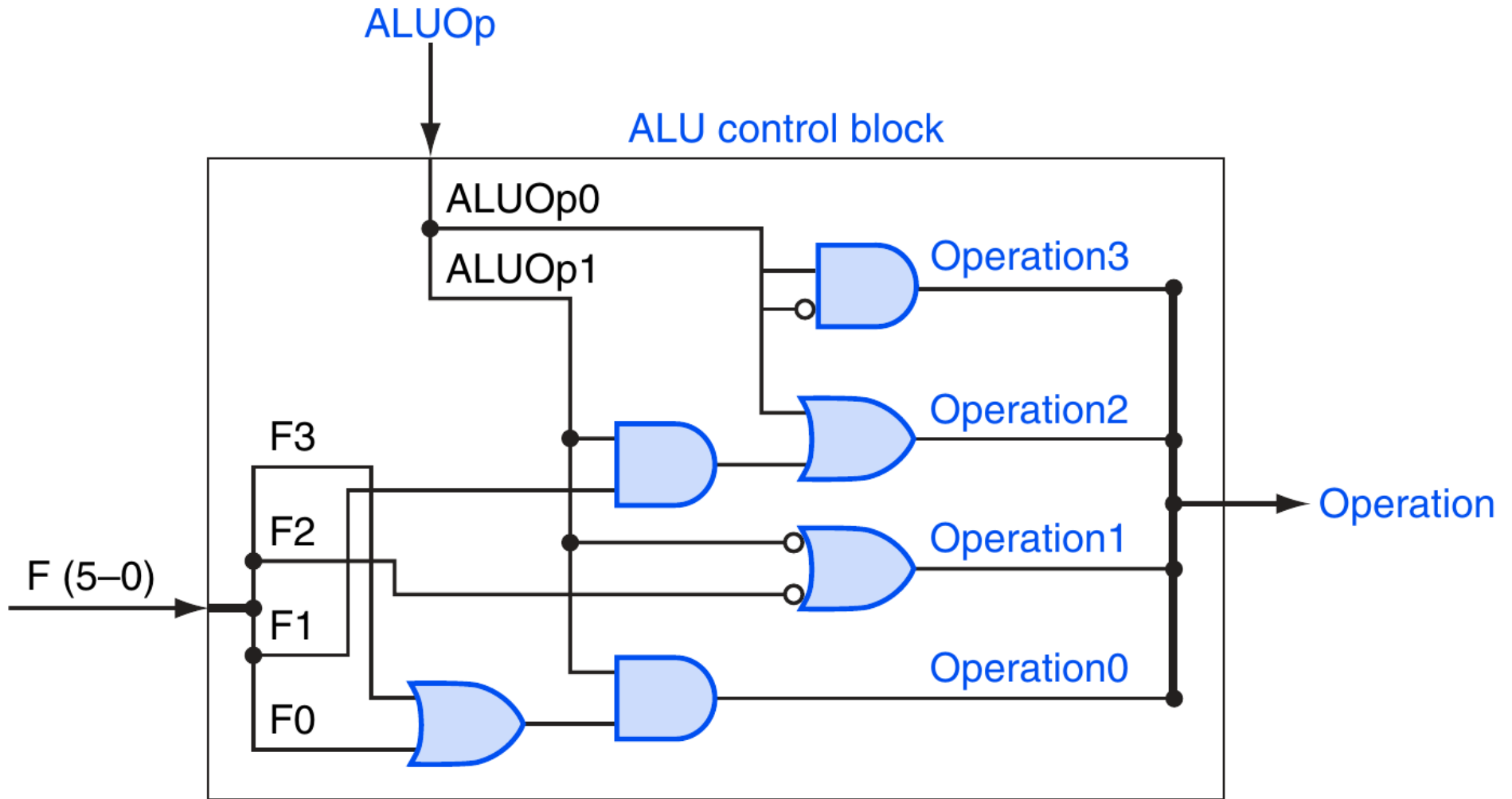

# Control del Pipeline

## Procesador en Pipeline

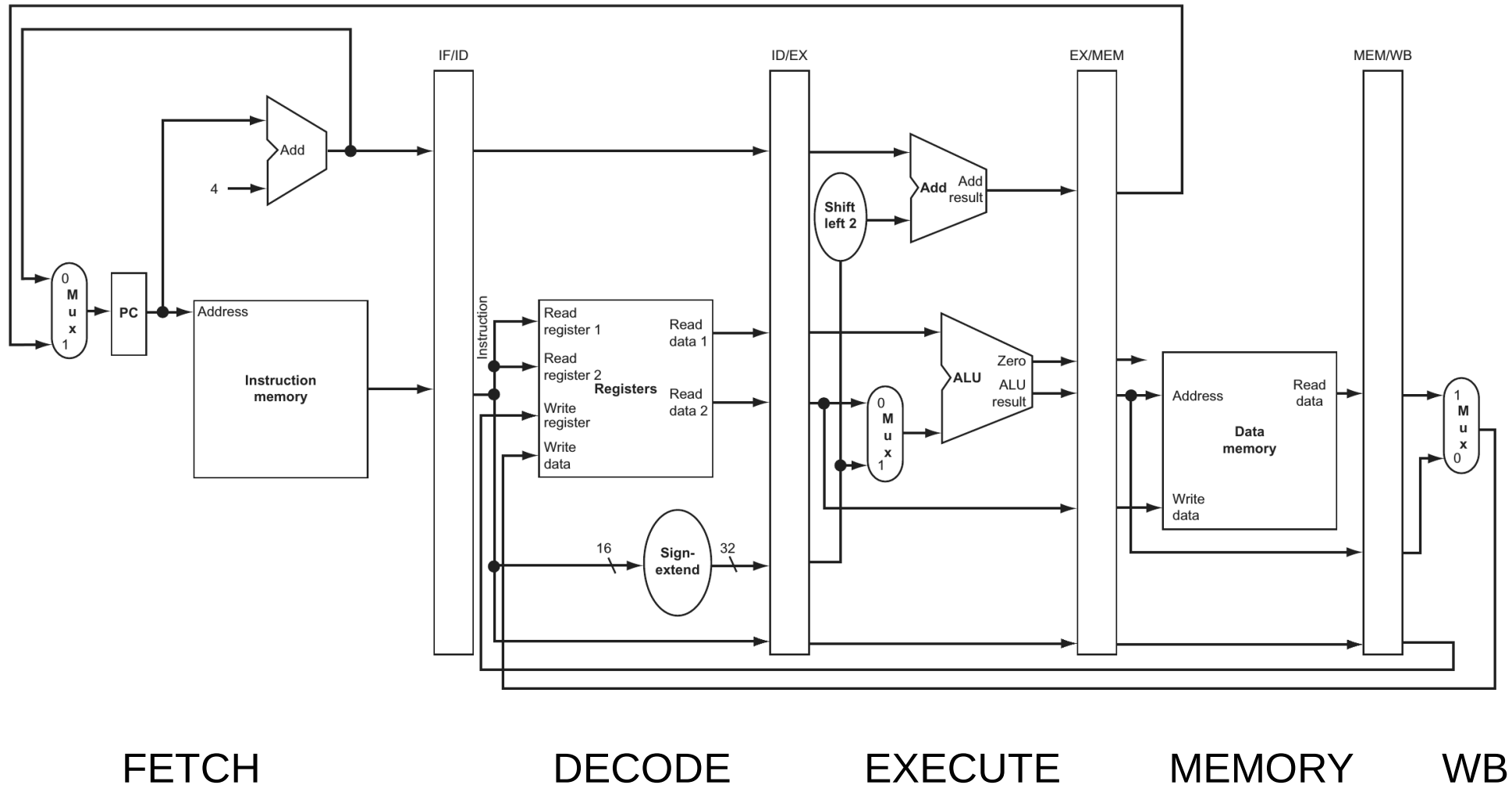


# Control del Pipeline

- Tiene las mismas señales de control que el procesador único-ciclo.
- Utiliza la misma UC
- Las señales de control se activan en la etapa DECODE pero se utilizan en las etapas siguientes.

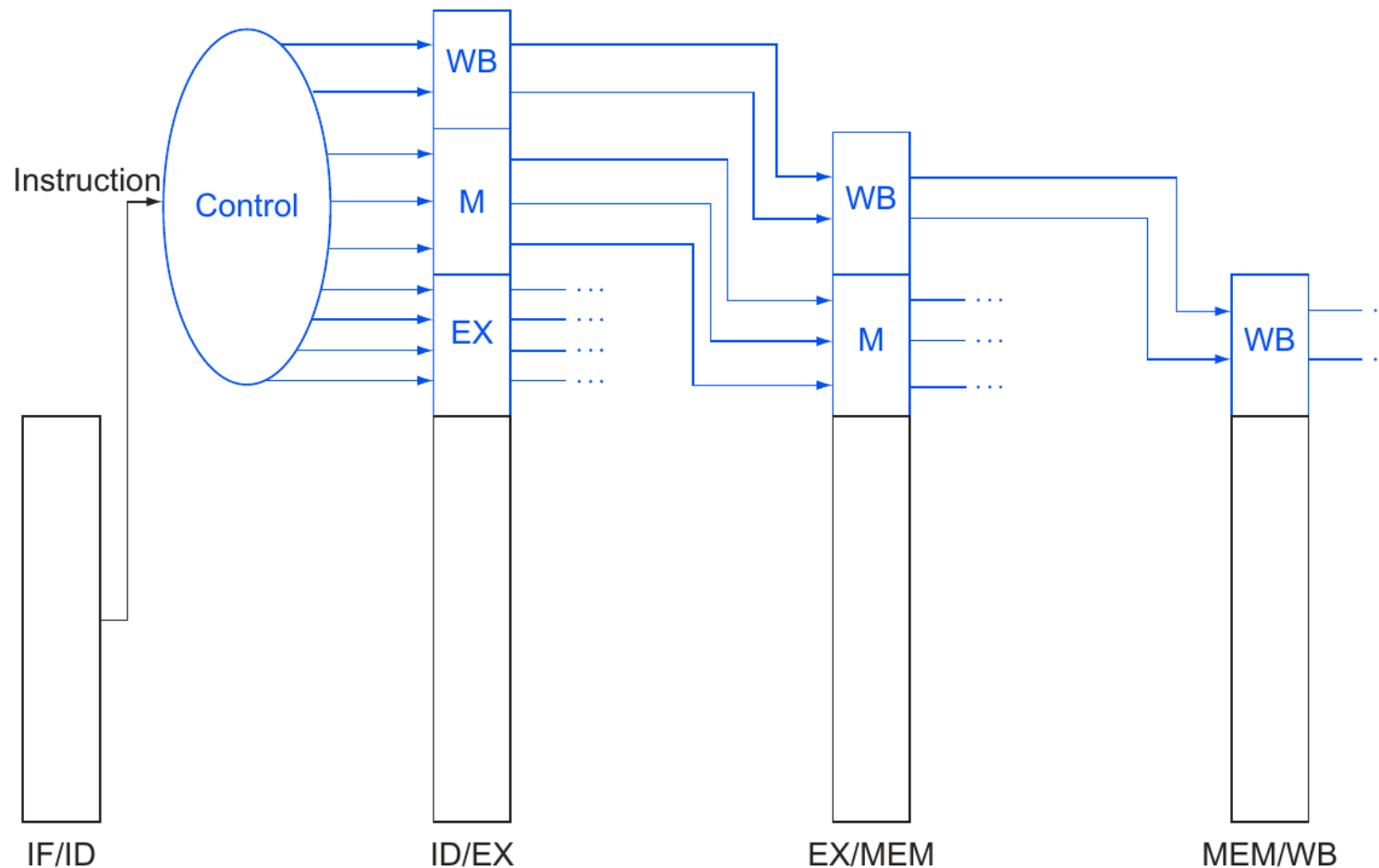
# Control del Pipeline

- Se extienden los registros interetapas para que incluyan la información de control.


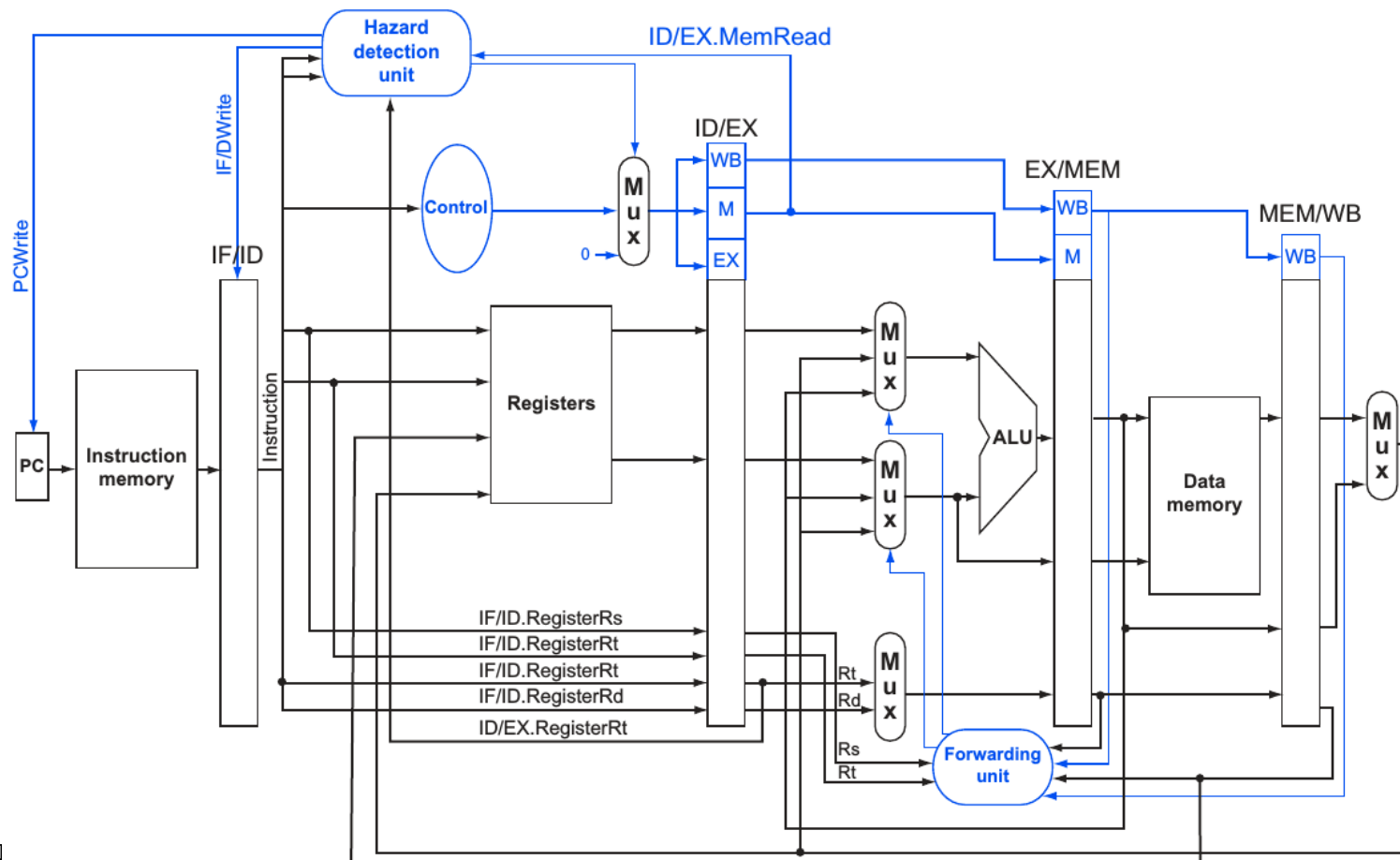
# Control del Pipeline


- Además de registros interetapas, agrega multiplexores y lógica de control para resolver hazards y forwarding.






# UC con una Máquina de estados


- Procesador múltiple-ciclo

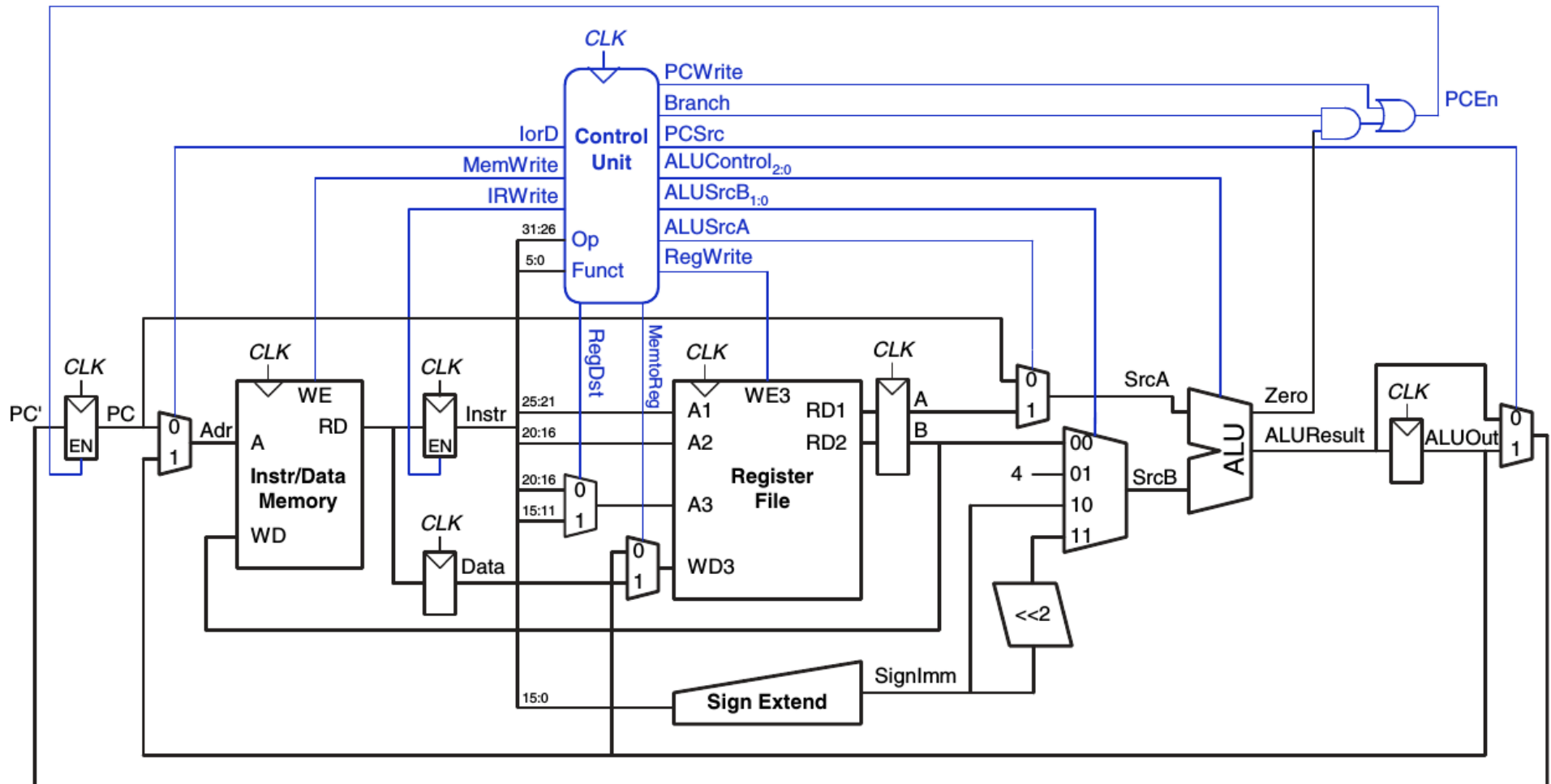

# UC con una Máquina de estados

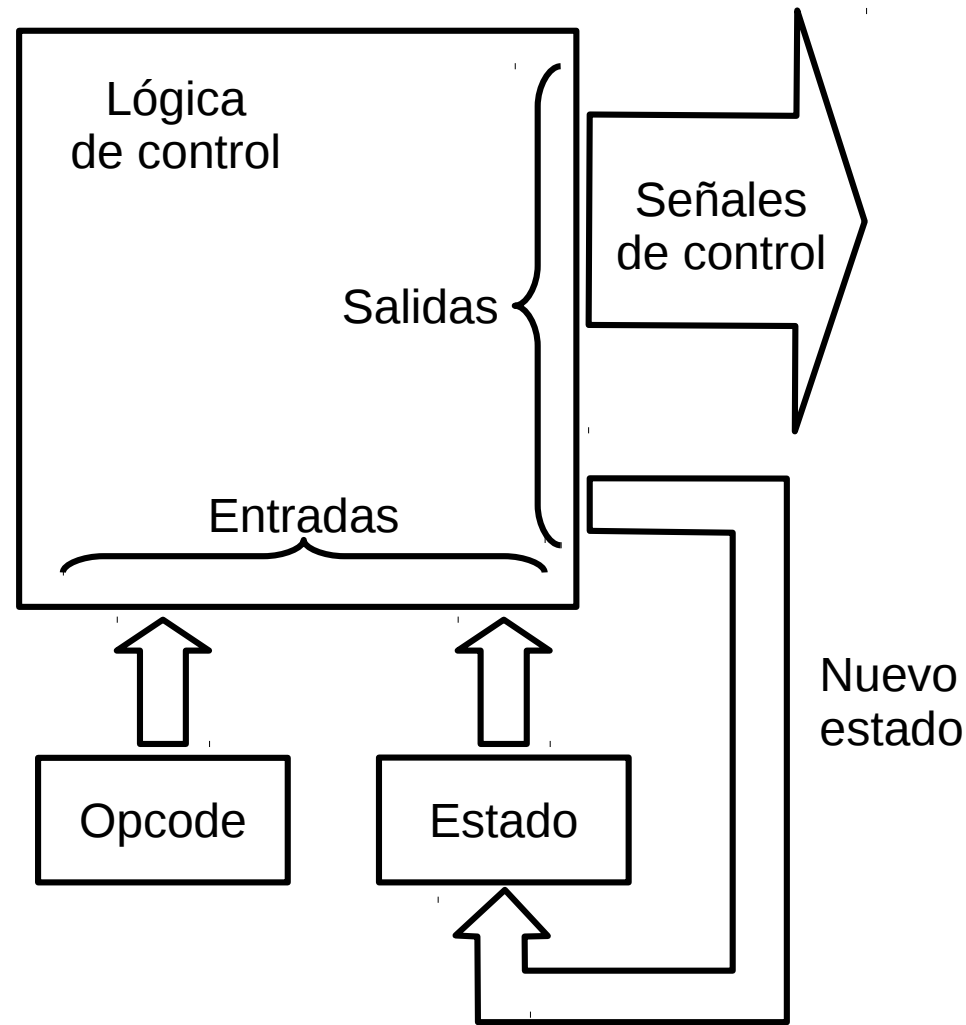


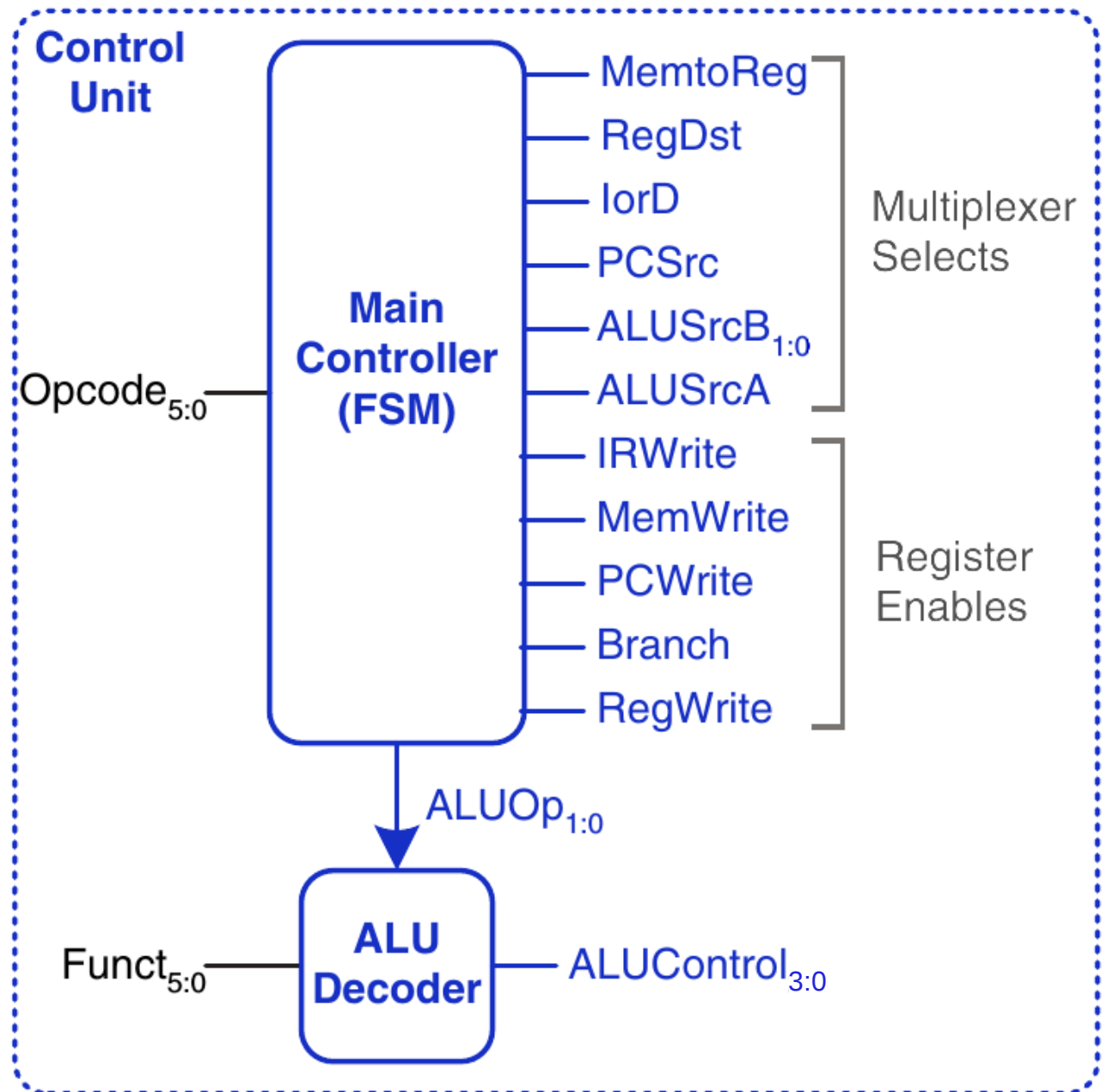Estructura interna de la UC combinada para un Procesador múltiple-ciclo




# Estructura interna de la UC combinada para un Procesador múltiple-ciclo

Circuito combinacional

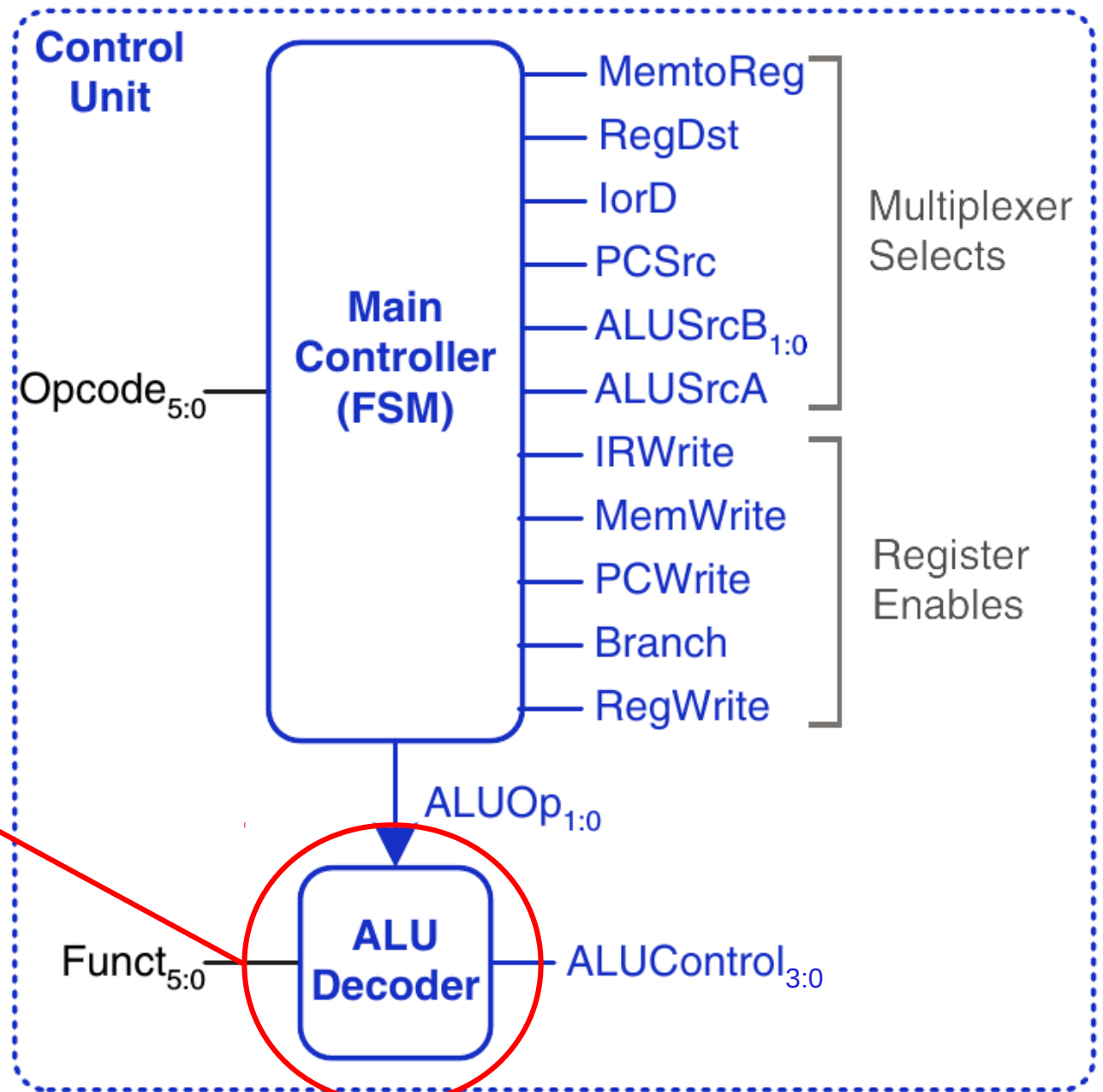

Estructura interna de la UC combinada para un Procesador múltiple-ciclo

Circuito secuencial

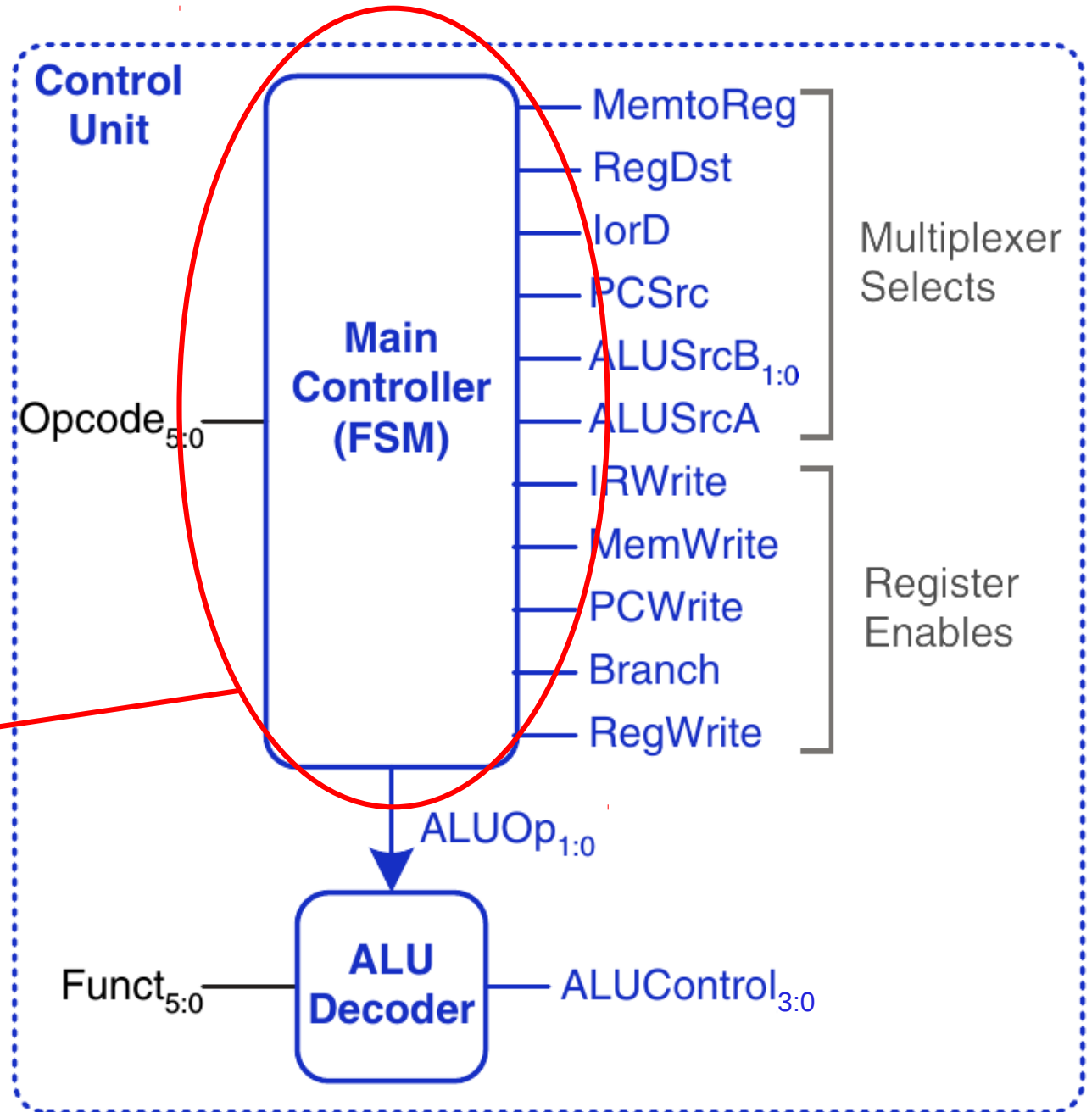

# UC con una Máquina de estados

El comportamiento de la UC se puede representar con una tabla de estados:

| Estado | $I_1$              | $I_2$              | ... | $I_m$              |
|--------|--------------------|--------------------|-----|--------------------|
| $S_1$  | $S_{1,1}, Z_{1,1}$ | $S_{1,2}, Z_{1,2}$ | ... | $S_{1,m}, Z_{1,m}$ |
| $S_2$  | $S_{2,1}, Z_{2,1}$ | $S_{2,2}, Z_{2,2}$ | ... | $S_{2,m}, Z_{2,m}$ |
| ...    |                    |                    |     |                    |
| $S_n$  | $S_{n,1}, Z_{n,1}$ | $S_{n,2}, Z_{n,2}$ | ... | $S_{n,m}, Z_{n,m}$ |

- $S_i$  corresponde al estado interno de la máquina
- $I_j$  corresponde al opcode de la instrucción  $j$
- $S_{i,j}$  corresponde al estado que pasa la máquina estando en el estado  $S_i$  mientras ejecuta  $I_j$
- $Z_{i,j}$  corresponde a las señales de control cuando ejecutando  $I_j$  se está en el estado  $S_i$ .
- Para  $n$  estados se necesitan  $P$  bits,  $P = \lceil \log_2 n \rceil$
- Para  $m$  opcodes se necesitan  $Q$  bits,  $Q = \lceil \log_2 m \rceil$

# UC con una Máquina de estados

Con una ROM

| $r$ salidas de control |         |     |         | $P$ bits para el prox. estado |                     |     |                                  |
|------------------------|---------|-----|---------|-------------------------------|---------------------|-----|----------------------------------|
| $z_1$                  | $z_2$   | ... | $z_r$   | Estado <sub>0</sub>           | Estado <sub>1</sub> | ... | Estado <sub><math>p</math></sub> |
| {0,1,X}                | {0,1,X} | ... | {0,1,X} | {0,1,X}                       | {0,1,X}             | ... | {0,1,X}                          |
| {0,1,X}                | {0,1,X} | ... | {0,1,X} | {0,1,X}                       | {0,1,X}             | ... | {0,1,X}                          |
| ...                    | ...     | ... | ...     | ...                           | ...                 | ... | ...                              |
| {0,1,X}                | {0,1,X} | ... | {0,1,X} | {0,1,X}                       | {0,1,X}             | ... | {0,1,X}                          |

$n \times m \approx 2^{P+Q}$  entradas


Si tenemos

- 20 bits de salidas (4 bits del siguiente estado, 2 bits de ALUOp y 16 bits de señales de control)
- 10 bits de entrada (6 bits de opcode y 4 bits del estado actual)
- Una única ROM de  $2^{10} \times 20 = 20$  Kbits
- Muchas combinaciones serán *don't care*. Mejores resultados usando más de una ROM.

# UC con una Máquina de estados
 
## Con un PLA

- Codifica únicamente los términos producto necesarios.
- Reduce la cantidad de almacenamiento requerido para control.
- Tamaño proporcional a:  
 $(\#entradas + \#salidas) \times \#terminos\ producto$






# UC con una Máquina de estados

Con un PLA

- 10 entradas
- 20 salidas
- 17 términos producto


Tamaño:  
 $(10+20) \cdot 17 = 510$

 

# UC con una Máquina de estados
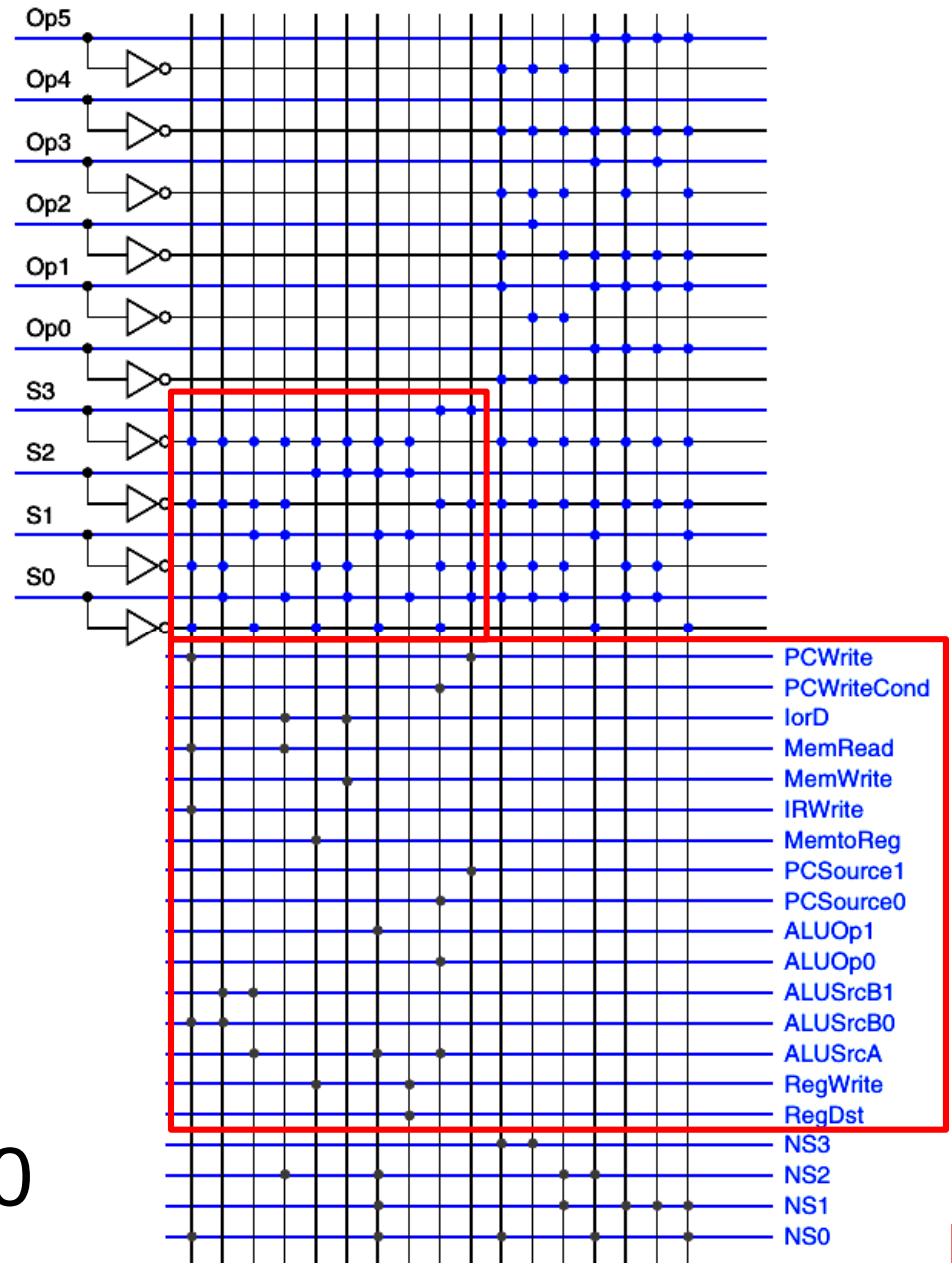
## Tamaño con 2 PLAs

- 4 entradas  
16 salidas  
10 términos producto  
Tamaño:  
 $(4 + 16) 10 = 200$
- 10 entradas  
4 salidas  
10 términos producto  
Tamaño:  $(10+4) 10 = 140$




# UC con una Máquina de estados

## Con un contador

- Usa un contador para calcular el próximo estado
- Debe contemplar saltos a próximos estados no consecutivos:
  - Basándose en el opcode
  - Inicio próxima instrucción

# UC con una Máquina de estados

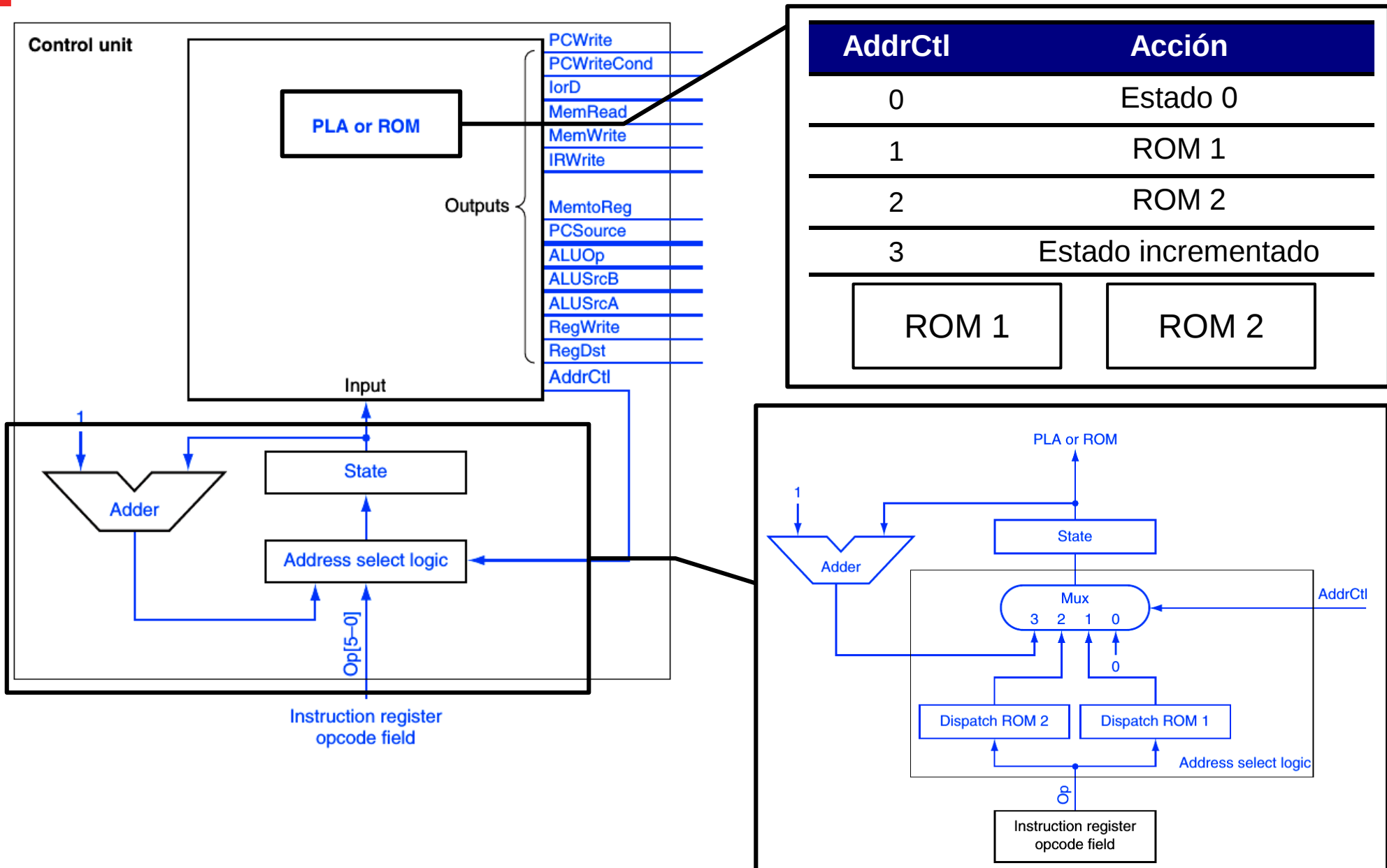

# Microprogramación


# Microprogramación

- La implementación de la UC como una máquina de estados usando un contador podría verse como una computadora.
- El concepto de microprogramación fue propuesto por M.V. Wilkes en 1951 y utilizaba un decoder y una ROM compuesta por una matriz de diodos.

# Microprogramación

- *Microoperación*: Pasos elementales en los que se puede dividir la ejecución de una instrucción:
  - Incrementar el PC
  - Transferencia registro a registro
  - Suma en la ALU
  - ...
- *Microinstrucción*: conjunto de microoperaciones que ocurren en un momento de tiempo.
- *Microprograma (o firmware)*: Secuencia de microinstrucciones.


# Microprogramación

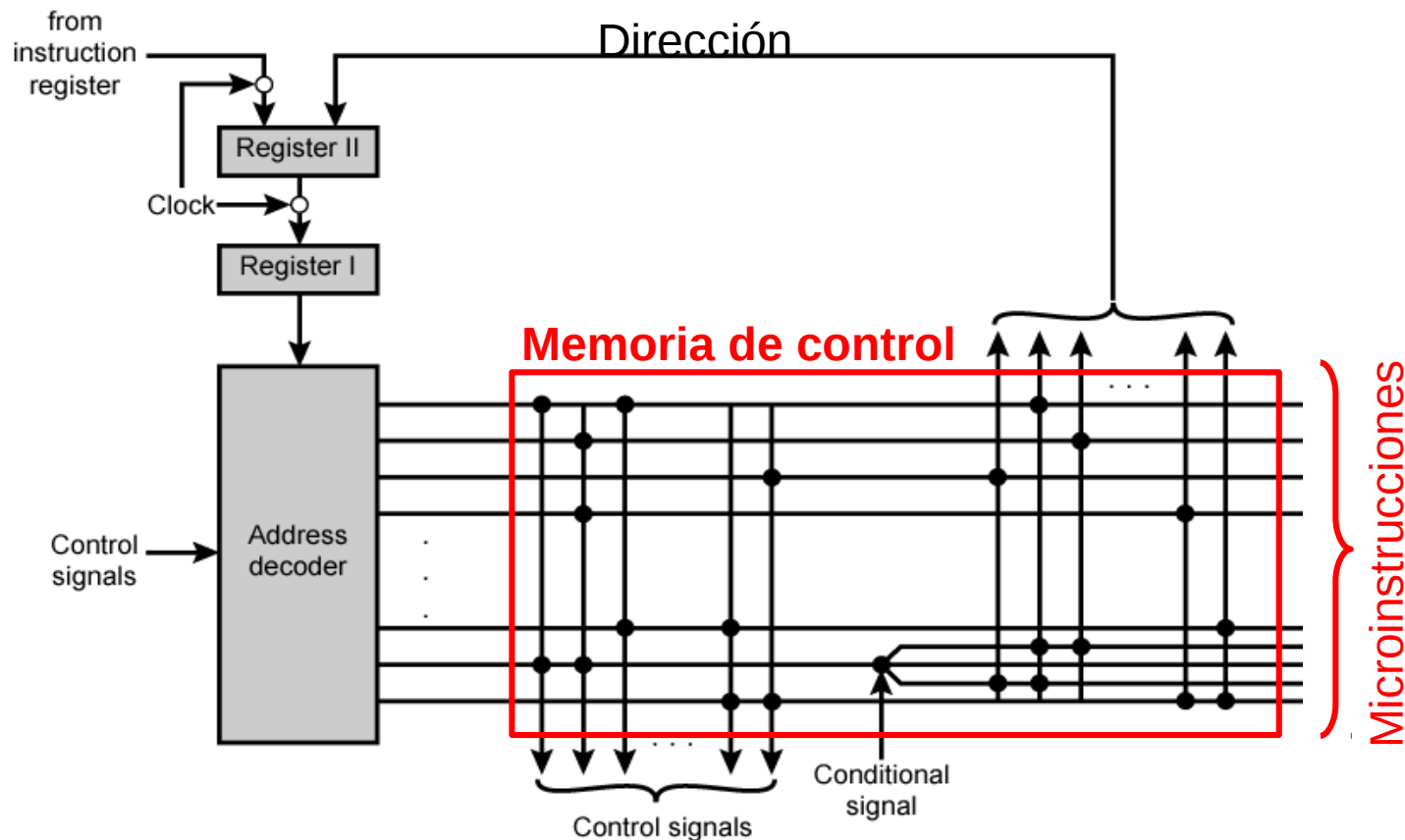

- Durante un ciclo, se activa una fila de la matriz con un pulso.
- Genera las señales donde haya un diodo presente.
- La parte izquierda genera las señales de control.
- La parte derecha genera la próxima dirección.



# Microprogramación

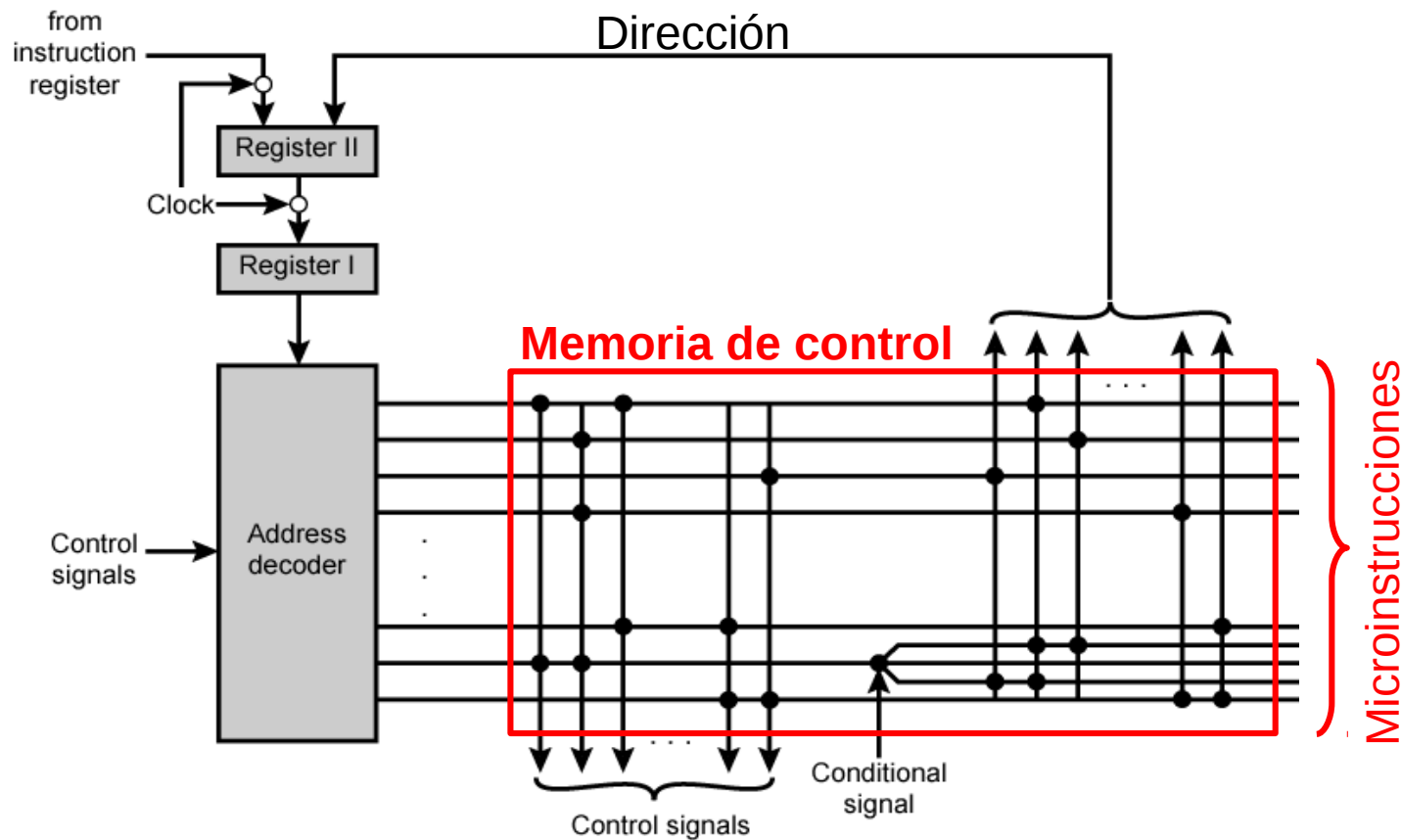

- La próxima dirección será el opcode del IR o la dirección proveniente de la matriz (dependiendo de las señales de control)

# Microprogramación

- Por cada microoperación, la UC debe generar un conjunto predefinido de señales de control.
- Las señales de control pueden valer 1 (activada) o 0 (desactivada).
- Cada microoperación puede representarse como un patrón diferente de 1s y 0s.
- Este patrón se llama *palabra de control* (*control word*).
- Las *microinstrucciones* se organizan en una memoria.

# Formato de la microinstrucción

Todas las microinstrucciones tiene tres campos importantes:

- *Palabra de control*
- *Dirección de la (posible) próxima microinstrucción*
- *Bits de condición*

|                    |                   |           |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Palabra de control | Bits de condición | Dirección |
|--------------------|-------------------|-----------|

# Formato de la microinstrucción

La longitud de la microinstrucción está relacionada a:


- 1) El número de microoperaciones que activa simultáneamente (grado de paralelismo)
- 2) El grado de codificación de la información de control.

En función del tamaño de la microinstrucción:

- Microprogramación vertical
- Microprogramación horizontal

 
# Microprogramación vertical

- Formato corto de microinstrucción.
- En cada ciclo puede activarse un número muy limitado de microoperaciones (x ej. 1).
- Alto grado de codificación de la información de control.


 
# Microprogramación horizontal


- Formato largo de microinstrucción.
- En cada ciclo puede activarse un gran número de microoperaciones.
- Poca codificación de la información de control.



El concepto de VLIW descende de la microprogramación horizontal


# Codificación de la información de control

Sin codificación

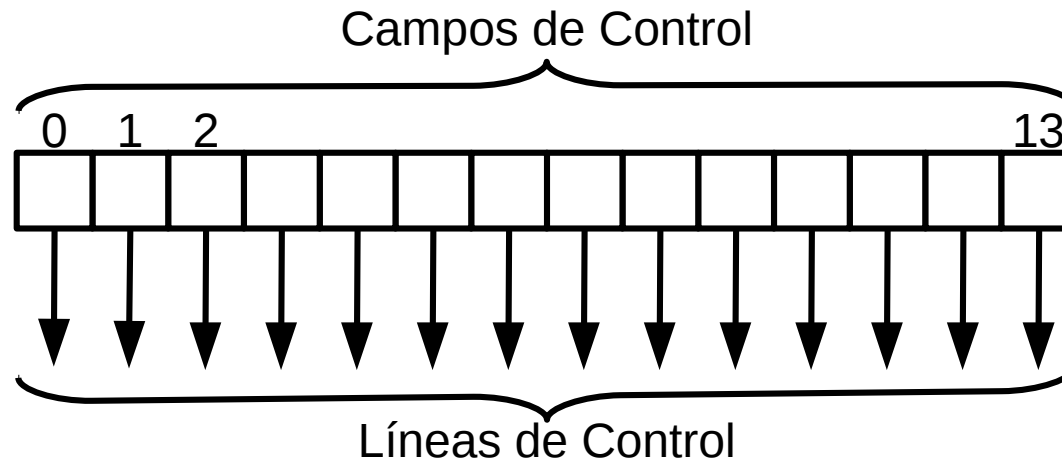


# Codificación de la información de control

## Codificación media

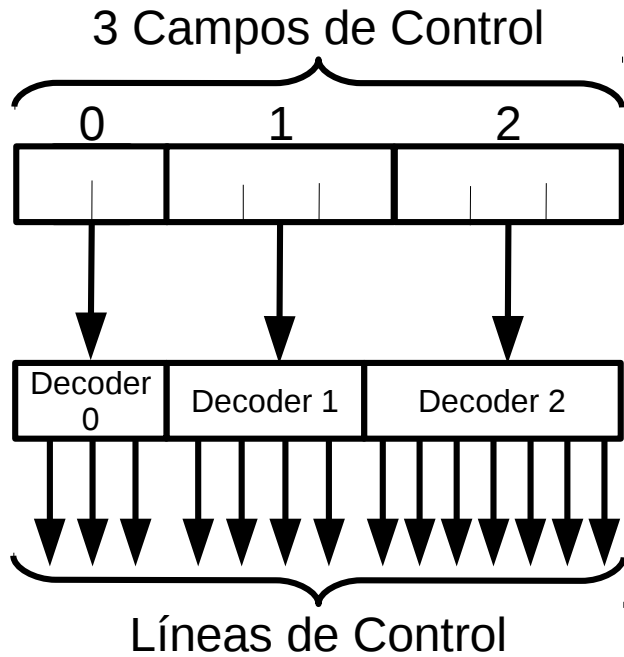

## Codificación completa

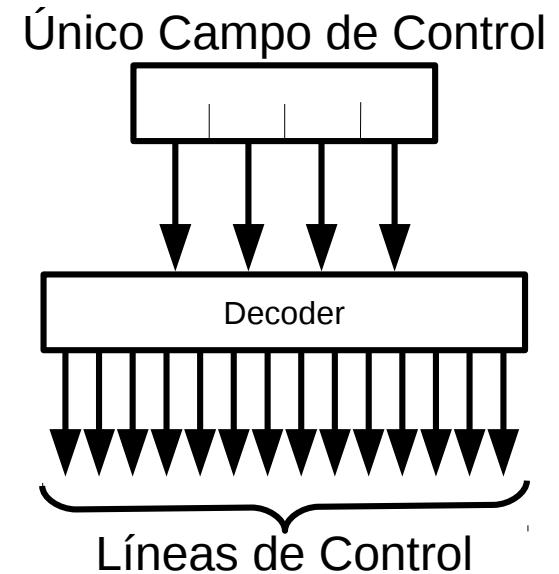



# Interpretación de la microinstrucción

1) Activar o desactivar las líneas de control siguiendo el patrón especificado por la *palabra de control*.


Esto ejecuta una o más microoperaciones.

2) Si la condición indicada por los bits de condición es:

- i. Falsa: La próxima microinstrucción a ejecutar es la microinstrucción consecutiva.
- ii. Verdadera: La próxima microinstrucción a ejecutar es la indicada en el campo de dirección.


# Funcionamiento

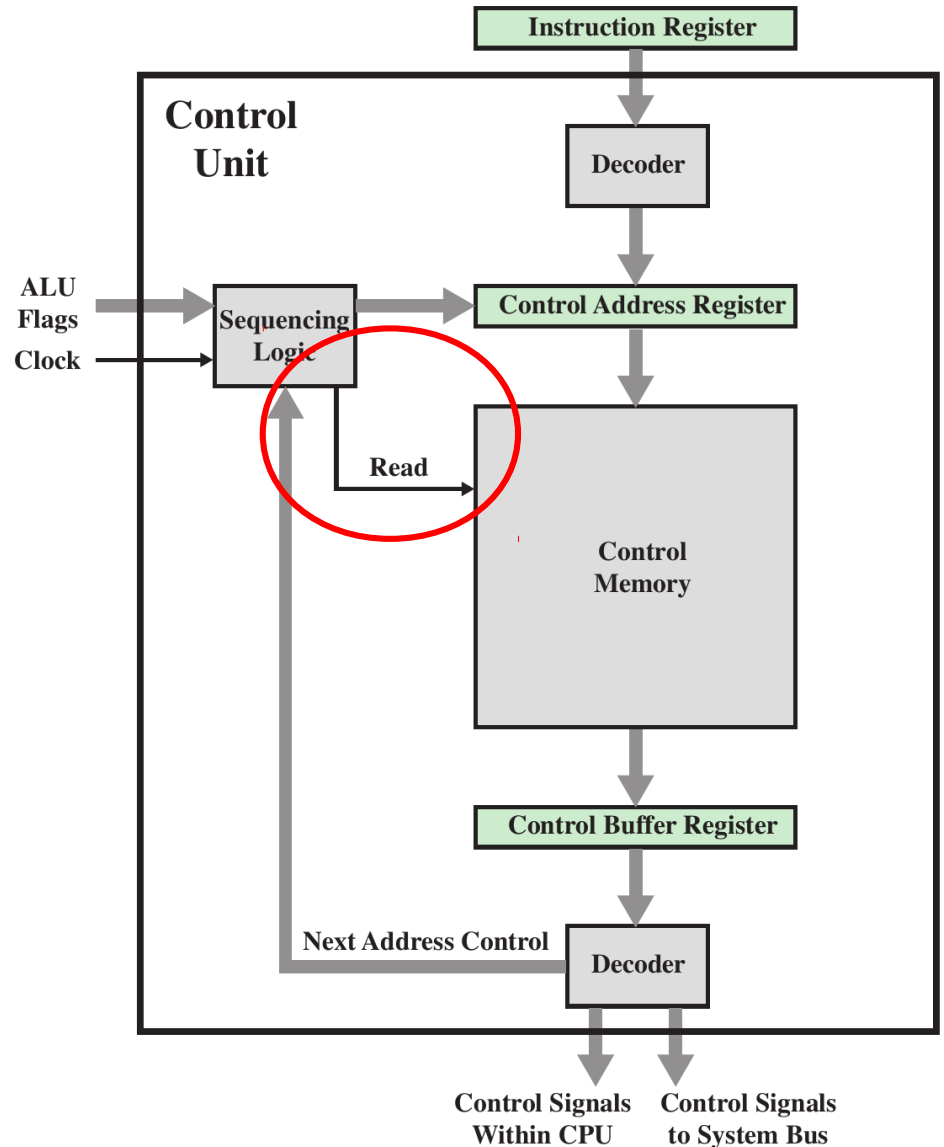1) La lógica de secuenciamiento dispara una operación de lectura en la memoria de control.




# Funcionamiento

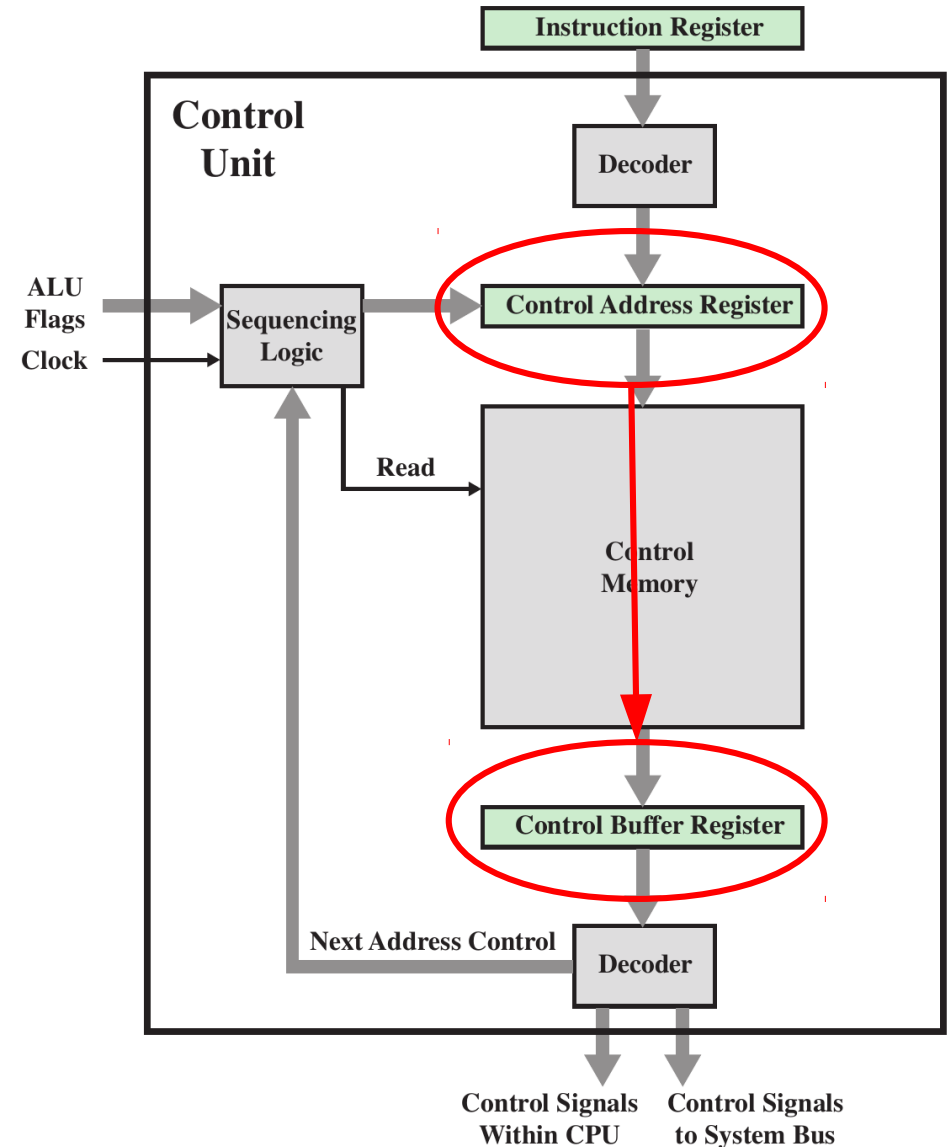2) La palabra cuya dirección se especifica en el Control Address Register (CAR) se almacena en el Control Buffer Register (CBR)



# Funcionamiento

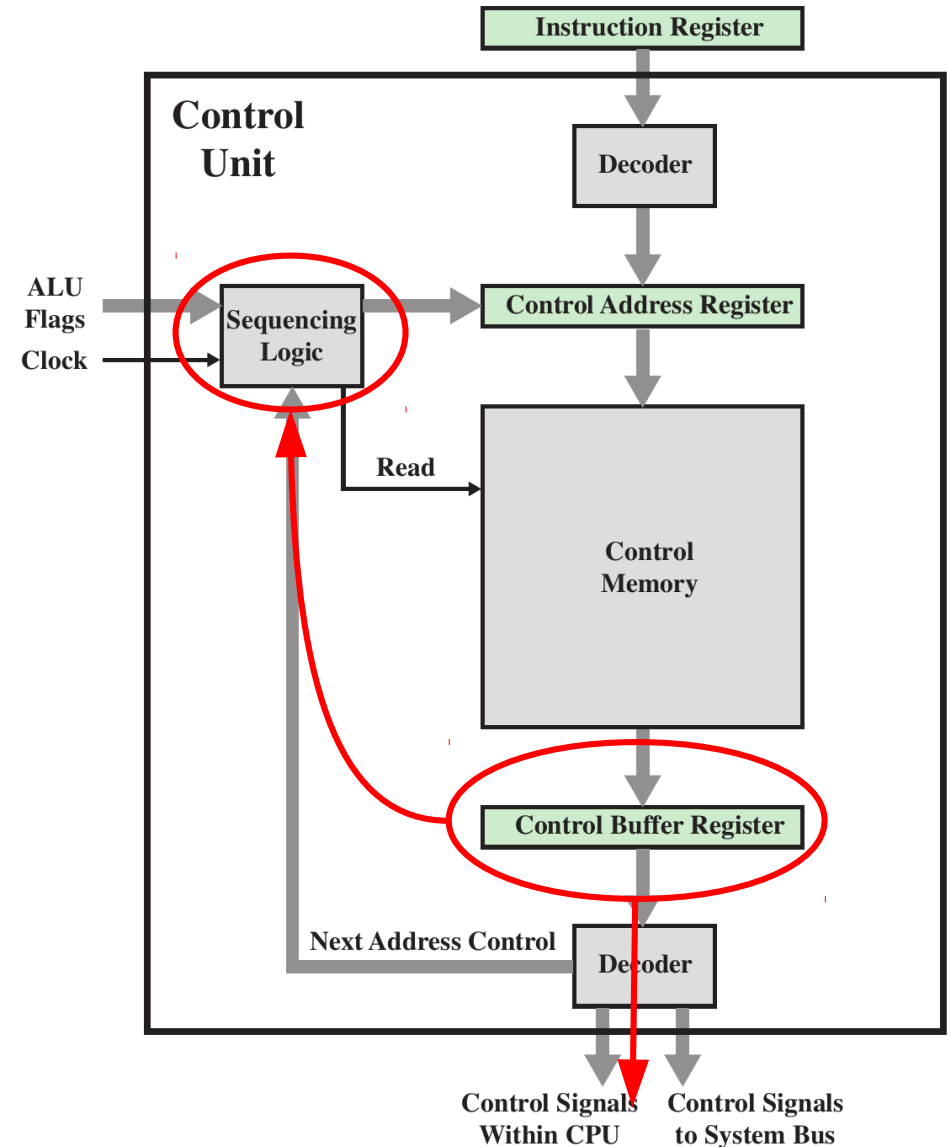
3) El contenido del CBR genera señales de control e información sobre la próxima dirección.



# Funcionamiento

4) A partir de la información sobre la próxima instrucción del CBR y flags de la ALU, la lógica de control carga la próxima dirección en el CAR.

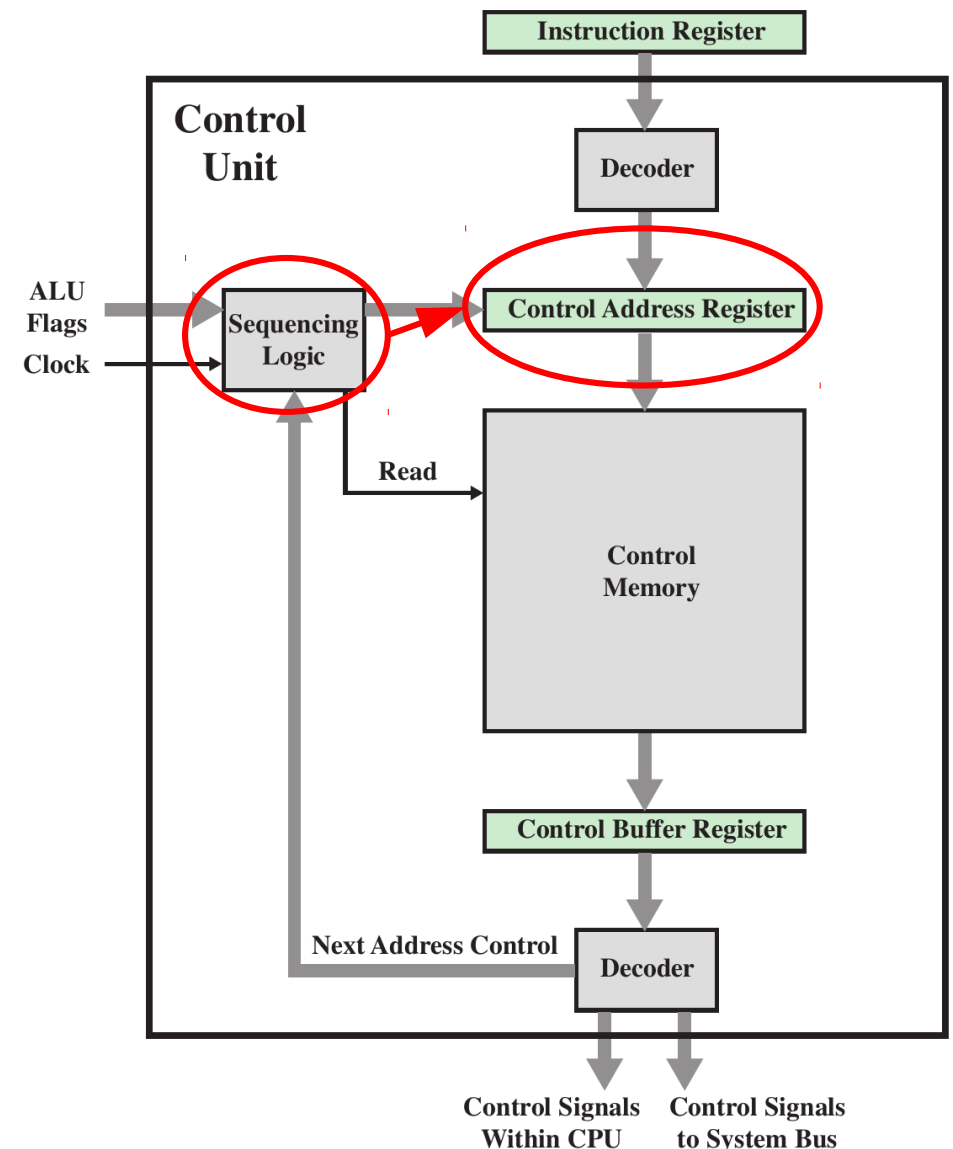
- i. Cargar la instrucción consecutiva (+1 al CAR)
- ii. Carga el campo de dirección del CBR en el CAR, basándose en la condición de salto de la microinstrucción.
- iii. Carga el CAR en función de del opcode del IR.


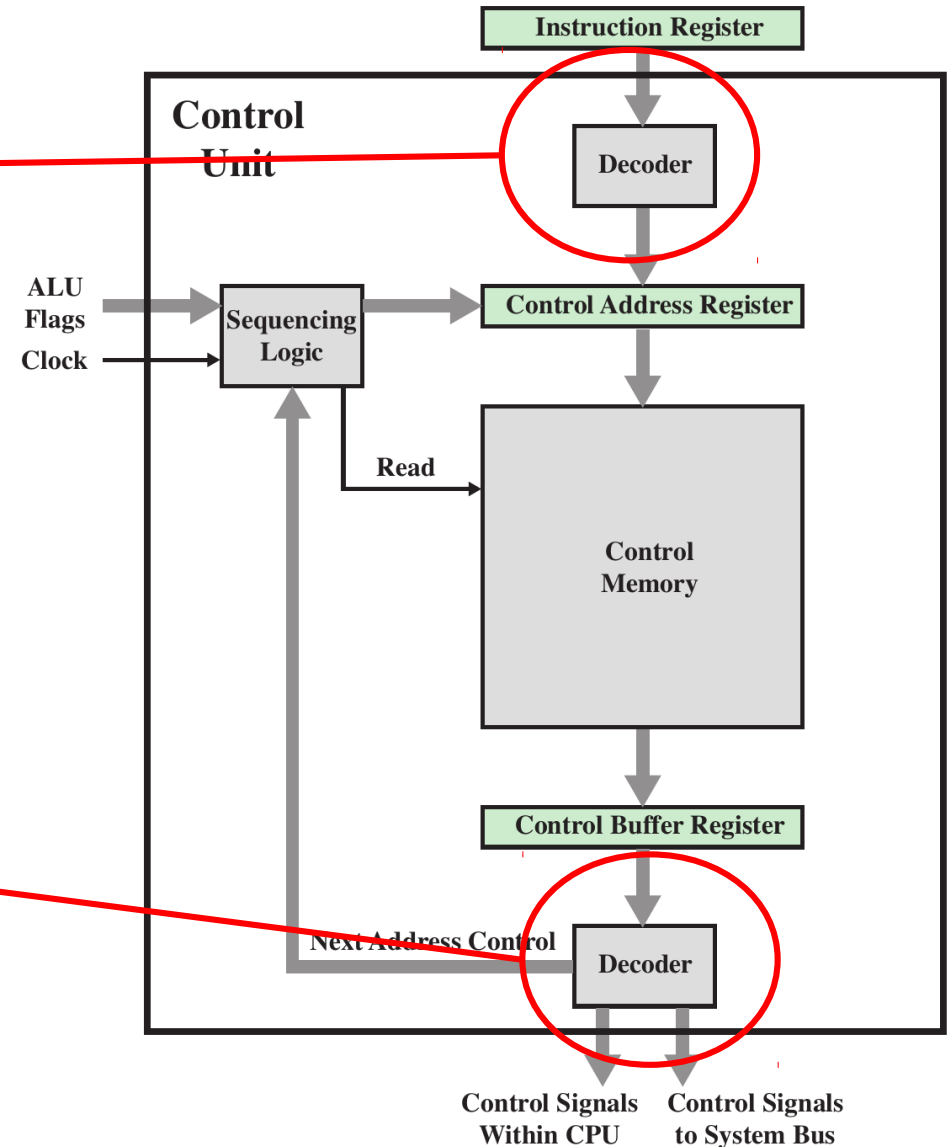
# Funcionamiento

Decodifica el opcode del IR en una dirección de la memoria de control.

Decodifica los campos de control de la microinstrucción. Se usa solo en Microprogramación vertical.





# Comparación

# Ventajas y desventajas

## Control cableado

- Lógica compleja para el secuenciamiento de las micro-operaciones
- Costoso de mantener y actualizar
- + Es más rápido

Dominante en arquitecturas RISC por el formato más simple de instrucciones.

## Control microprogramado

- + Diseño simplificado
- + Más económico
- + Menos propenso a errores
- A tecnología comparable, es más lento.

Dominante en arquitecturas CISC.



# Bibliografía

- Capítulo 7. David Money Harris & Sarah L. Harris. Digital Design and Computer Architecture, Elsevier. 2013, 2da Ed.
- Capítulos 19 y 20. William Stallings. *Computer Organization and Architecture. Designing for Performance.* Pearson. 2013, 9na Ed.
- Apéndice D. David A. Patterson & John L. Hennessy. *Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface.* Elsevier Inc. 2014, 5ta Ed.
- Suplementaria
  - J. Hennessy & D. Patterson. *Computer Architecture: A Quantitative Approach.* Morgan Kaufmann Publishers INC. 2011, 5ta Ed.
  - J. Hayes, *Computer Architecture and Organization.* McGraw-Hill 1978